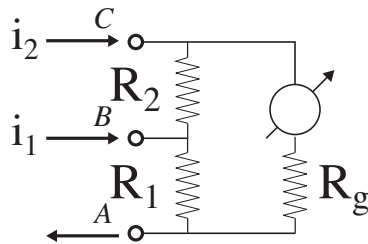


## Esperimentazioni di Fisica II B

SOLUZIONE del compito del 15 aprile 2005



**A.** Lo schema classico di uno shunt a due portate è quello indicato in figura, dove la corrente maggiore,  $i_1$ , entra dal terminale  $B$ , la corrente minore,  $i_2$ , dal terminale  $C$  e  $A$  è il terminale comune. Noi vogliamo che quando all'esterno circola la corrente di f.s. la corrente nel ramo dello strumento sia  $i_g$ . Imponendo questa condizione per i due casi abbiamo un sistema:

$$\begin{cases} i_g = \frac{i_1 R_1}{R_1 + R_2 + R_g} \\ i_g = \frac{i_2 (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_g} \end{cases} \quad (A.1)$$

che si risolve facilmente per  $R_1$  e  $R_2$ :

$$\begin{cases} R_1 = R_g \frac{i_2 i_g}{i_1 (i_2 - i_g)} \\ R_2 = R_g \frac{(i_1 - i_2) i_g}{i_1 (i_2 - i_g)} \end{cases} \quad (A.2)$$

Sostituendo i valori numerici abbiamo  $R_1 = 50.13 \text{ m}\Omega$  e  $R_2 = 0.4511 \Omega^1$ . È interessante confrontare questi risultati con quelli che si otterrebbero se si considerassero due shunt separati, per cui

$$i_g = \frac{i_i R'_i}{R'_i + R_g} \quad \text{da cui} \quad R'_i = R_g \frac{i_g}{i_i - i_g} \quad (A.3)$$

ossia  $R'_1 = 50.01 \text{ m}\Omega$ ,  $R'_2 = 0.5013 \Omega$ .

**B.** Nel caso che si usi il galvanometro, possiamo determinare il circuito equivalente della misura potenziometrica come costituito da una singola maglia che contiene il generatore equivalente del divisore,  $\mathcal{E}_p$ , la sua resistenza d'uscita  $R_p$ , il galvanometro con la sua resistenza in serie  $R_g$ , la resistenza  $R_x$  e la forza elettromotrice incognita  $\mathcal{E}_x$ , in opposizione a quella del potenziometro. In generale nel circuito scorrerà una corrente

$$i = \frac{\mathcal{E}_x - \mathcal{E}_p}{R_p + R_g + R_x} \quad (B.1)$$

Dato che il galvanometro distingue da zero una corrente minima  $i_g$ , avremo un errore di sensibilità pari a

$$\Delta \mathcal{E}_x = i_g (R_p + R_g + R_x) \quad (B.2)$$

---

<sup>1</sup> Daremo tutti i risultati numerici con 4 cifre significative indipendentemente da considerazioni legate all'errore, per consentire un confronto più preciso dei calcoli.

Se consideriamo i valori delle resistenze, vediamo immediatamente che  $R_p$  e  $R_g$  sono trascurabili rispetto a  $R_x$ . Introducendo i valori numerici abbiamo:

$$\Delta\mathcal{E}_x = 2 \cdot 10^{-9} \text{ A} \cdot 2 \cdot 10^7 \Omega = 40 \text{ mV} \quad (B.3)$$

Nel caso del voltmetro il circuito equivalente includerà, invece del galvanometro, il misuratore di tensione con la sua resistenza  $R_v$  in parallelo. Il circuito è un partitore di tensione, per cui la caduta sul voltmetro risulta pari a

$$V = \frac{(\mathcal{E}_x - \mathcal{E}_p)R_v}{R_p + R_v + R_x} \quad (B.4)$$

Se la minima tensione leggibile sul voltmetro è  $V_m$ , avremo un errore di sensibilità

$$\Delta\mathcal{E}_x = \frac{V_m(R_p + R_v + R_x)}{R_v} \quad (B.5)$$

Anche in questo caso  $R_x$  prevale su  $R_p$ , per cui avremo

$$\Delta\mathcal{E}_x = 1 \cdot 10^{-4} \text{ V} \cdot \frac{30 \text{ M}\Omega}{10 \text{ M}\Omega} = 0.3 \text{ mV} \quad (B.6)$$

**1.** Il primo punto da tener presente è il fatto che se  $\mathbf{B}$  è il campo magnetico e noi misuriamo con la sonda orientata nella direzione del versore  $\mathbf{u}$  quello che otterremo sarà  $B_u = \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}$ . Dato che abbiamo misurato  $\mathbf{B}$  in due direzioni ortogonali, che abbiamo fatto coincidere con gli assi cartesiani  $x$  e  $y$  di un sistema di riferimento, potremo scrivere

$$\mathbf{B} = B_1 \mathbf{i} + B_2 \mathbf{j} + B_z \mathbf{k} \quad (1.1)$$

dove  $B_1$  e  $B_2$  sono le nostre misure, mentre  $B_z$  è l'eventuale componente di  $\mathbf{B}$  perpendicolare al piano di misura, di cui non ci interesseremo. La terza misura è stata fatta lungo un versore  $\mathbf{u}$ :

$$\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j} \quad (1.2)$$

Quindi sarà

$$B_3 = \mathbf{B} \cdot \mathbf{u} = B_1 \cos \theta + B_2 \sin \theta \quad (1.3)$$

La (1.3) costituisce la relazione fra le nostre misure, che dovrà essere verificata entro gli errori sperimentali. Per eseguire la verifica introduciamo una quantità  $Q$

$$Q = B_1 \cos \theta + B_2 \sin \theta - B_3 \quad (1.4)$$

che dovrà essere compatibile con 0 entro il suo errore

$$\Delta Q = |\cos \theta| \Delta B_1 + |\sin \theta| \Delta B_2 + \Delta B_3 + |B_2 \cos \theta - B_1 \sin \theta| \Delta \theta \quad (1.5)$$

dove occorre ricordarsi di esprimere  $\Delta \theta$  in radianti.

Occorre adesso considerare che gli errori  $\Delta B_i$  dati sono gli errori complessivi su ogni

misura, comprendenti anche l'errore sistematico su  $k_{BH}$ . Per la nostra verifica dobbiamo incorporare la componente di errore dovuta a  $k_{BH}$ ; ciò si fa semplicemente ricordando che

$$\frac{\Delta B_i}{B_i} = \frac{\Delta V_i}{V_i} + \frac{\Delta \alpha_i}{\alpha_i} + \frac{\Delta k_{BH}}{k_{BH}} \quad \text{da cui} \quad \Delta' B_i = \Delta B_i - B_i \frac{\Delta k_{BH}}{k_{BH}} \quad (1.6)$$

Valutando numericamente la (1.4) e la (1.5) (dove utilizzeremo come errori sulle componenti quelli corretti secondo la (1.6)) avremo  $Q = (-0.1291 \pm 0.07669) \cdot 10^{-4} \text{ T}$ . Pertanto le misure non sono consistenti entro i loro errori. Se si fossero utilizzati, erroneamente, gli errori comprensivi della componente sistematica avremmo ottenuto  $\Delta Q = 0.1467 \cdot 10^{-4} \text{ T}$  e avremmo sbagliato la stima della consistenza.

**2.** Se scriviamo le relazioni per la pulsazione alla risonanza nei tre casi abbiamo

$$\omega_1^2 = \frac{1}{LC} \quad (2.1)$$

$$\omega_2^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2} \quad (2.2)$$

$$\omega_3^2 = \frac{C + C_1}{LCC_1} \quad (2.3)$$

Dividendo membro a membro la (2.1) e la (2.3) si ricava il valore di  $C$ , che si sostituisce nella (2.1) per determinare  $L$ . Infine sostituendo  $L$  e  $C$  nella (2.2) si determina  $R$ , ottenendo

$$C = C_1 \frac{\nu_3^2 - \nu_1^2}{\nu_1^2} \quad (2.4)$$

$$L = \frac{1}{4\pi^2 C_1 (\nu_3^2 - \nu_1^2)} \quad (2.5)$$

$$R = \frac{\sqrt{\nu_1^2 - \nu_2^2}}{2\pi C_1 (\nu_3^2 - \nu_1^2)} \quad (2.6)$$

Il calcolo degli errori può essere eseguito con il metodo della derivata logaritmica

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta C_1}{C_1} + \left| \frac{2\nu_3^2}{\nu_3^2 - \nu_1^2} \right| \left( \frac{\Delta \nu_1}{\nu_1} + \frac{\Delta \nu_3}{\nu_3} \right) \quad (2.7)$$

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta C_1}{C_1} + \left| \frac{2\nu_1^2}{\nu_3^2 - \nu_1^2} \right| \frac{\Delta \nu_1}{\nu_1} + \left| \frac{2\nu_3^2}{\nu_3^2 - \nu_1^2} \right| \frac{\Delta \nu_3}{\nu_3} \quad (2.8)$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta C_1}{C_1} + \left| \frac{\nu_1^2(\nu_1^2 - 2\nu_2^2 + \nu_3^2)}{(\nu_1^2 - \nu_2^2)(\nu_3^2 - \nu_1^2)} \right| \frac{\Delta \nu_1}{\nu_1} + \left| \frac{\nu_2^2}{\nu_1^2 - \nu_2^2} \right| \frac{\Delta \nu_2}{\nu_2} + \left| \frac{2\nu_3^2}{\nu_3^2 - \nu_1^2} \right| \frac{\Delta \nu_3}{\nu_3} \quad (2.9)$$

Introducendo i valori numerici otteniamo

$$\begin{aligned} C &= (0.1999 \pm 0.001715) \mu\text{F} & \frac{\Delta C}{C} &= 0.8583\% \\ L &= (10.01 \pm 0.08026) \text{ mH} & \frac{\Delta L}{L} &= 0.8021\% \\ R &= (50.00 \pm 1.231) \Omega & \frac{\Delta R}{R} &= 2.462\% \end{aligned} \quad (2.8)$$

ossia, in approssimazione fisicamente corretta,  $C = (0.1999 \pm 0.0017) \mu\text{F}$ ,  $L = (10.01 \pm 0.08) \text{mH}$ ,  $R = (50.0 \pm 1.2) \Omega$ .

**3.** Come prima cosa calcoliamo la tensione  $V_1$  a valle della resistenza  $R_1$ . La resistenza  $R_3$  ha all'altro estremo la massa virtuale, mentre  $R_2$  è collegata all'ingresso di  $A_1$ , in configurazione non invertente. Dato che la resistenza d'ingresso reazionata di  $A_1$  è molto maggiore di tutte le resistenze in gioco, possiamo trascurare la corrente in  $R_2$  e quindi

$$V_1 = V_i \frac{R_3}{R_1 + R_3} \quad (3.1)$$

A questo punto è facile determinare la tensione  $V_2$  all'uscita di  $A_2$ :

$$V_2 = V_1 \frac{R_4 + R_5}{R_5} = V_i \frac{R_3(R_4 + R_5)}{R_5(R_1 + R_3)} \quad (3.2)$$

e la tensione  $V_3$  all'uscita di  $A_2$

$$V_3 = -V_1 \frac{R_6}{R_3} = -V_i \frac{R_6}{R_1 + R_3} \quad (3.3)$$

Resta da determinare la tensione  $V_o$  in uscita da  $A_3$ . In generale, se un generatore di tensione  $V(t)$  è collegato ad un integratore di Miller con resistenza di ingresso  $R$  e condensatore in reazione  $C$ , la tensione in uscita  $V_o(t)$  è data da

$$V_o(t) = V_o(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t V(t) dt \quad (3.4)$$

Nel caso, come il nostro, che la tensione d'ingresso sia costante nel tempo, la (3.4) diventa semplicemente

$$V_o(t) = V_o(0) - \frac{1}{RC} Vt \quad (3.5)$$

Nel momento iniziale  $V_o$  è nulla (condensatore scarico),  $R = R_7 + R_9$  e la tensione applicata,  $V_2$ , è positiva. Quindi la tensione d'uscita diminuirà proporzionalmente al tempo fino a raggiungere  $V_-$ . Questo avverrà ad un tempo  $t_1$  tale che

$$-\frac{1}{(R_7 + R_9)C} V_2 t_1 = V_- \quad \text{da cui} \quad t_1 = -\frac{V_-(R_7 + R_9)C}{V_2} \quad (3.6)$$

Al tempo  $t_1$  scatta il commutatore e viene collegata  $V_3$ , che è negativa. La tensione  $V_o$  passerà a crescere con l'espressione

$$V_o(t) = V_- - \frac{V_3(t - t_1)}{(R_8 + R_9)C} \quad (3.7)$$

L'andamento crescente durerà fino all'istante  $t_2$  in cui

$$V_+ = V_- - \frac{V_3(t_2 - t_1)}{(R_8 + R_9)C} \quad \text{da cui} \quad t_2 - t_1 = -\frac{(V_+ - V_-)(R_8 + R_9)C}{V_3} \quad (3.8)$$

Al tempo  $t_2$  viene collegata di nuovo  $V_2$  e  $V_o$  torna a decrescere secondo l'espressione

$$V_o(t) = V_+ - \frac{V_2(t - t_2)}{(R_7 + R_9)C} \quad (3.8)$$

fino al tempo  $t_3$  per cui

$$V_- = V_+ - \frac{V_2(t_3 - t_2)}{(R_7 + R_9)C} \quad \text{da cui} \quad t_3 - t_2 = -\frac{(V_- - V_+)(R_7 + R_9)C}{V_2} \quad (3.9)$$

Il ciclo si ripete quindi sempre uguale. Avremo

$$t_1 = -\frac{V_-(R_7 + R_9)R_5(R_1 + R_3)C}{V_i R_3(R_4 + R_5)} \quad (3.10)$$

$$t_2 - t_1 = \frac{(V_+ - V_-)(R_8 + R_9)(R_1 + R_3)C}{V_i R_6} \quad (3.11)$$

$$t_3 - t_2 = -\frac{(V_- - V_+)(R_7 + R_9)R_5(R_1 + R_3)C}{V_i R_3(R_4 + R_5)} \quad (3.12)$$

I valori numerici risultano

$$t_1 = \frac{5 \text{ V} \cdot 25 \text{ K}\Omega \cdot 1 \text{ K}\Omega \cdot 5 \text{ K}\Omega \cdot 10 \mu\text{F}}{0.5 \text{ V} \cdot 4 \text{ K}\Omega \cdot 4 \text{ K}\Omega} = \frac{25}{32} \text{ s} \quad (3.13)$$

$$t_2 - t_1 = \frac{10 \text{ V} \cdot 20 \text{ K}\Omega \cdot 5 \text{ K}\Omega \cdot 10 \mu\text{F}}{0.5 \text{ V} \cdot 8 \text{ K}\Omega} = \frac{20 \cdot 100}{8} \cdot 10^{-2} \text{ s} \quad (3.14)$$

$$t_3 - t_2 = \frac{10 \text{ V} \cdot 25 \text{ K}\Omega \cdot 1 \text{ K}\Omega \cdot 5 \text{ K}\Omega \cdot 10 \mu\text{F}}{0.5 \text{ V} \cdot 4 \text{ K}\Omega \cdot 4 \text{ K}\Omega} = \frac{25}{16} \text{ s} \quad (3.12)$$

Come è ovvio dalle condizioni del problema,  $t_3 - t_2 = 2t_1$ . I risultati finali sono:  $t_1 = 0.7812 \text{ s}$ ,  $t_2 - t_1 = 2.500 \text{ s}$ ,  $t_3 - t_2 = 1.562 \text{ s}$ . La forma d'onda all'uscita  $V_o$  è un dente di sega con periodo pari a  $4.062 \text{ s}$ .

