

Esperimentazioni di Fisica II B

SOLUZIONE del compito del 17 aprile 2007

A. Utilizziamo un sistema cartesiano con l'asse x orientato come il fascio prima della deflessione e l'asse y perpendicolare ai piani delle placchette. Gli elettroni che si trovano fra le placchette sono soggetti al campo elettrico dovuto alla tensione di deflessione, dato da:

$$\mathbf{E} = \frac{V_d}{h} \mathbf{j} \quad (A.1)$$

(supponiamo che la placchetta a ordinata positiva sia quella a potenziale più negativo, cosa che siamo liberi di fare, visto che non è specificato il verso della deflessione e quindi interessa conoscere solo l'angolo in valore assoluto). Le equazioni di moto di un elettrone fra le placchette sono

$$\begin{cases} m\ddot{x} = 0 \\ m\ddot{y} = \frac{eV_d}{h} \end{cases} \quad (A.2)$$

dove m è la massa dell'elettrone. Le condizioni iniziali sono: per $t = 0$ $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = v_0$, $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 0$, con v_0 velocità degli elettroni accelerati. Quindi la velocità degli elettroni rimane costante in direzione x e cresce linearmente nel tempo in direzione y

$$\dot{y}(t) = \frac{eV_d}{mh} t \quad (A.3)$$

L'elettrone impiega ad attraversare le placchette un tempo $\bar{t} = l/v_0$, quindi la componente y della velocità all'uscita dalle placchette vale

$$\dot{y}(\bar{t}) = \frac{eV_d l}{mv_0 h} \quad (A.4)$$

Dopo \bar{t} l'elettrone procede lungo una linea retta il cui coefficiente angolare, corrispondente alla tangente dell'angolo di deflessione, è dato da

$$\tan \theta = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}(\bar{t})}{\dot{x}(\bar{t})} = \frac{eV_d l}{mv_0^2 h} \quad (A.5)$$

A questo punto occorre ricordare che se l'elettrone è stato accelerato da fermo per mezzo di una differenza di potenziale V_a , per la conservazione dell'energia $\frac{1}{2}mv_0^2 = eV_a$.¹ Inserendo questa relazione nella (1.5) si ottiene

$$\tan \theta = \frac{1}{2} \frac{l}{h} \frac{V_d}{V_a} \quad (A.6)$$

Inserendo i valori numerici infine si ha²

$$\theta = \arctan \left(\frac{1}{8} \right) = 0.1244 \text{ rad} \quad (A.7)$$

¹ Questo naturalmente considerando che alle velocità risultanti con il potenziale di accelerazione dato gli effetti relativistici sono completamente trascurabili.

² Diamo i risultati numerici con 4 cifre significative, indipendentemente da quello che sarebbe corretto nella prassi fisica, per un confronto più accurato dei calcoli. Quando i risultati sono dati con meno di 4 cifre significative, sono da considerarsi matematicamente esatti.

Possiamo infine assicurarci che questa deflessione non porti il fascio a colpire una delle placchette. Dato che, come è noto dalla teoria, se si prolunga all'indietro la traiettoria rettilinea del fascio uscito dalle placchette, questa interseca la direzione originale a metà della lunghezza l , la massima deflessione ottenibile è data da

$$\tan \theta_M = \frac{h}{l} = \frac{1}{5} \quad (\text{A.8})$$

B. Il circuito è un normale circuito RC in fase di carica. Se la tensione del generatore è V , la tensione V_c ai capi del condensatore ha l'espressione

$$V_c(t) = V \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad (\text{B.1})$$

dove $\tau = RC$. Conoscendo l'espressione dell'energia accumulata in un condensatore possiamo scrivere

$$E_c(\bar{t}) = \frac{1}{2} C V_c^2(\bar{t}) = \frac{1}{2} C V^2 \left(1 - e^{-\frac{\bar{t}}{\tau}} \right)^2 \quad (\text{B.2})$$

Sempre dalla teoria del circuito RC abbiamo che la corrente è data da

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (\text{B.3})$$

Corrispondentemente l'energia dissipata sulla resistenza si calcola come

$$E_r = \int_0^{\bar{t}} W_r dt = \int_0^{\bar{t}} i^2 R dt = \int_0^{\bar{t}} \frac{V^2}{R} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{1}{2} C V^2 \left(1 - e^{-\frac{2\bar{t}}{\tau}} \right) \quad (\text{B.4})$$

Il rapporto ρ cercato vale quindi

$$\rho = \frac{\left(1 - e^{-\frac{\bar{t}}{\tau}} \right)^2}{1 - e^{-\frac{2\bar{t}}{\tau}}} \quad (\text{B.5})$$

Possiamo verificare facilmente la plausibilità della formula. Se $\bar{t} \ll \tau$ dalla (B.5) si ha $\rho = \frac{1}{2} \frac{\bar{t}}{\tau}$. In questo caso $V_c \ll V$, $i(t) \simeq V/R$. Quindi $E_r \simeq i^2 R \bar{t}$ e $E_c = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \simeq \frac{1}{2} \frac{i^2 \bar{t}^2}{C}$; il rapporto risulta quello calcolato con la (B.5). Per $\bar{t} \rightarrow \infty$ secondo la (B.5) $\rho \rightarrow 1$ e questo concorda con la teoria, secondo cui nella carica completa del condensatore l'energia prodotta dal generatore viene equamente dissipata sulla resistenza e accumulata nel condensatore. Inserendo i valori numerici si ottiene $\rho = 0.2449$.

1. Indichiamo con \mathbf{u}_i i versori delle tre direzioni. Avremo

$$\mathbf{u}_i = \cos \theta_i \mathbf{i} + \sin \theta_i \mathbf{j} \quad (\text{1.1})$$

Se $\mathbf{B} = B_x \mathbf{i} + B_y \mathbf{j}$, le misure B_1 , B_2 e B_3 risultano

$$B_i = \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_i = B_x \cos \theta_i + B_y \sin \theta_i \quad (\text{1.2})$$

Dalle espressioni di B_1 e B_2 possiamo ricavare B_x e B_y tramite il sistema

$$\begin{cases} B_x \cos \theta_1 + B_y \sin \theta_1 = B_1 \\ B_x \cos \theta_2 + B_y \sin \theta_2 = B_2 \end{cases} \quad (1.3)$$

che si può risolvere facilmente con il metodo di Cramer, ottenendo

$$\begin{cases} B_x = \frac{B_1 \sin \theta_2 - B_2 \sin \theta_1}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} \\ B_y = \frac{B_2 \cos \theta_1 - B_1 \cos \theta_2}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} \end{cases} \quad (1.4)$$

Inserendo B_x e B_y dati dalla (1.4) nella (1.3) scritta per B_3 si ottiene

$$B_3 = \frac{B_1 \sin(\theta_2 - \theta_3) + B_2 \sin(\theta_3 - \theta_1)}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} \quad (1.5)$$

Il modo più semplice per verificare la consistenza delle misure è determinare dalla (1.5) una quantità che debba essere nulla e verificare questa proprietà. La quantità cercata è

$$g = B_1 \sin(\theta_2 - \theta_3) + B_2 \sin(\theta_3 - \theta_1) + B_3 \sin(\theta_1 - \theta_2) = 0 \quad (1.6)$$

Si noti la perfetta simmetria della (1.6) rispetto ai tre indici, come avremmo dovuto aspettarci date le condizioni del problema.

Un modo alternativo, matematicamente più elegante, per ricavare la (1.6) consiste nel considerare che devono essere vere tutte e tre le relazioni (1.2) e quindi

$$\begin{cases} B_x \cos \theta_1 + B_y \sin \theta_1 = B_1 \\ B_x \cos \theta_2 + B_y \sin \theta_2 = B_2 \\ B_x \cos \theta_3 + B_y \sin \theta_3 = B_3 \end{cases} \quad (1.7)$$

Le (1.7) costituiscono un sistema di tre equazioni in due incognite (B_x , B_y). È noto dall'algebra lineare che questo sistema può avere soluzioni solo se è nullo il determinante

$$\begin{vmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 & B_1 \\ \cos \theta_2 & \sin \theta_2 & B_2 \\ \cos \theta_3 & \sin \theta_3 & B_3 \end{vmatrix} \quad (1.8)$$

Il determinante si calcola facilmente con la regola di Sarrus e uguagliandolo a 0 si ottiene la condizione (1.6).

La consistenza delle misure si ha se $\Delta g > |g|$. Il calcolo dell'errore è immediato

$$\begin{aligned} \Delta g = & |\sin(\theta_2 - \theta_3)| \Delta B_1 + |\sin(\theta_3 - \theta_1)| \Delta B_2 + |\sin(\theta_1 - \theta_2)| \Delta B_3 + \\ & + |B_3 \cos(\theta_1 - \theta_2) - B_2 \cos(\theta_3 - \theta_1)| \Delta \theta_1 + \\ & + |B_1 \cos(\theta_2 - \theta_3) - B_3 \cos(\theta_1 - \theta_2)| \Delta \theta_2 + \\ & + |B_2 \cos(\theta_3 - \theta_1) - B_1 \cos(\theta_2 - \theta_3)| \Delta \theta_3 \end{aligned} \quad (1.9)$$

A questo punto occorre tener presente che gli errori dati sui B_i contengono anche il contributo di Δk_{BH} che costituisce un errore sistematico su tutti e quindi si elide nella (1.6)

(l'errore su k_{BH} è un fattore moltiplicativo uguale per tutti e tre i termini). Per scorporare questo errore dai B_i si può notare che

$$B_i = k_{BH} W_i \quad (1.10)$$

dove i W_i contengono le tensioni di Hall rilevate durante la misura e la taratura e le correnti nella bobine di Helmholtz. Da quanto specificato nel testo, i W_i risultano da misure indipendenti e quindi anche i loro errori sono indipendenti fra loro. Per ogni direzione vale ovviamente

$$\frac{\Delta B_i}{B_i} = \frac{\Delta W_i}{W_i} + \frac{\Delta k_{BH}}{k_{BH}} \quad (1.11)$$

Gli errori da inserire nella (1.9) al posto dei ΔB_i sono quindi

$$\frac{\Delta' B_i}{B_i} = \frac{\Delta W_i}{W_i} = \frac{\Delta B_i}{B_i} - \frac{\Delta k_{BH}}{k_{BH}} \quad (1.12)$$

Inserendo i valori numerici si ottiene $g = 1.186 \cdot 10^{-5} \text{ T}$, $\Delta g = 7.221 \cdot 10^{-6} \text{ T}$, per cui le misure non risultano consistenti.

2. A titolo esemplificativo, affrontiamo il problema in due modi diversi. Il primo modo consiste nel calcolare direttamente la potenza dissipata su R_1 . Per fare questo dobbiamo calcolare la caduta di tensione sul parallelo di R_1 e C . Se chiamiamo l'impedenza del parallelo z_p abbiamo

$$z_p = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + j\omega C} = \frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C} \quad (2.1)$$

La tensione \mathcal{V}_p sul parallelo è data semplicemente dalla formula del partitore

$$\mathcal{V}_p = \mathcal{V} \frac{z_p}{z_p + R + j\omega L} = \mathcal{V} \frac{\frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C}}{\frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C} + R + j\omega L} = \mathcal{V} \frac{R_1}{R + R_1 - \omega^2 L C R_1 + j\omega(L + R R_1 C)} \quad (2.2)$$

Se introduciamo nella (2.2) il fatto che ω è quello di risonanza, $\omega = 1/\sqrt{LC}$

$$\mathcal{V}_p = \mathcal{V} \frac{R_1}{R + j(\sqrt{\frac{L}{C}} + R R_1 \sqrt{\frac{C}{L}})} \quad (2.3)$$

Conoscendo la caduta di tensione su R_1 possiamo calcolare la potenza media dissipata sulla resistenza come

$$W = \frac{1}{2} \frac{|\mathcal{V}_p|^2}{R_1} = \frac{1}{2} |\mathcal{V}|^2 \frac{R_1}{R^2 + \frac{L}{C} + R^2 R_1^2 \frac{C}{L} + 2 R R_1} \quad (2.4)$$

La potenza sarà massima quando si annulla la derivata rispetto a R_1 dell'espressione fratta che compare nella (2.4)

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dR_1} \left(\frac{R_1}{R^2 + \frac{L}{C} + R^2 R_1^2 \frac{C}{L} + 2 R R_1} \right) = \\ & = \frac{R^2 + \frac{L}{C} + R^2 R_1^2 \frac{C}{L} + 2 R R_1 - R_1 (2 R_1 R^2 \frac{C}{L} + 2 R)}{[R^2 + \frac{L}{C} + R^2 R_1^2 \frac{C}{L} + 2 R R_1]^2} = \\ & = \frac{R^2 + \frac{L}{C} - R^2 R_1^2 \frac{C}{L}}{[R^2 + \frac{L}{C} + R^2 R_1^2 \frac{C}{L} + 2 R R_1]^2} \end{aligned} \quad (2.5)$$

La (2.5) si annulla quando

$$R_1 = \sqrt{\frac{L}{C} + \frac{1}{R^2} \frac{L^2}{C^2}} = R Q_0^2 \sqrt{1 + \frac{1}{Q_0^2}} \quad (2.6)$$

Dalla (2.5) si vede che quando R_1 è inferiore al valore di annullamento la derivata è positiva, e negativa in caso contrario. Questo ci assicura che si tratti effettivamente di un massimo. Inserendo i valori numerici si ottiene $R_1 = 21.43 \text{ K}\Omega$.

Un metodo alternativo consiste nel considerare il circuito equivalente visto dalla resistenza R_1 . Il risultato è noto dalla teoria del risonante serie: si tratta di un circuito con una tensione equivalente pari a $-j Q_0 \mathcal{V}$ e un'impedenza equivalente uguale a quella del circuito risonante parallelo con gli stessi componenti

$$\mathcal{V}_{eq} = -j Q_0 \mathcal{V} \quad Z_{eq} = \frac{R + j\omega L}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC} \quad (2.7)$$

Se introduciamo la condizione di essere alla risonanza del circuito serie avremo

$$Z_{eq} = \frac{R + j\sqrt{\frac{L}{C}}}{jR\sqrt{\frac{C}{L}}} = R(Q_0^2 - j Q_0) \quad (2.8)$$

Durante il corso è stato trattato il problema generale del massimo trasferimento di potenza media, in corrente alternata, su un carico esterno: vogliamo trattare il caso particolare in cui il carico suddetto è puramente resistivo. Consideriamo quindi un generatore di tensione \mathcal{V} con un'impedenza in serie $Z_i = R + jX$ e un carico esterno R_e . La potenza media dissipata su R_e è data da

$$W_e = \frac{1}{2} |\mathcal{I}|^2 R_e \quad \text{dove} \quad |\mathcal{I}| = \frac{|\mathcal{V}|}{\sqrt{(R_e + R)^2 + X^2}} \quad (2.9)$$

Quindi

$$W_e = \frac{1}{2} |\mathcal{V}|^2 \frac{R_e}{(R_e + R)^2 + X^2} \quad (2.10)$$

Per trovare il massimo di W_e si deve uguagliare a 0 la derivata

$$\frac{d}{dR_e} \left(\frac{R_e}{(R_e + R)^2 + X^2} \right) = \frac{R^2 + X^2 - R_e^2}{[(R_e + R)^2 + X^2]^2} \quad (2.11)$$

La condizione di massimo è dunque

$$R_e = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (2.12)$$

ossia la resistenza di carico deve uguagliare il modulo dell'impedenza interna. Se sostituiamo nella (2.12) i valori della parte reale e immaginaria di Z_{eq} ricavati dalla (2.8)

otteniamo di nuovo il risultato della (2.6). Inserendo il valore di R_1 trovato con la (2.6) nell'espressione della potenza (2.4), dopo qualche calcolo si ottiene

$$W_{max} = \frac{1}{4} \frac{|\mathcal{V}|^2}{R} \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{Q_0^2}}} \quad (2.13)$$

che si può confrontare con la potenza $\frac{1}{2} \frac{|\mathcal{V}|^2}{R}$ dissipata su R alla risonanza, in assenza di R_1 .

3. Chiariamo subito che il circuito presentato in pratica difficilmente potrebbe funzionare correttamente, in quanto il primo stadio non invertente ha un'amplificazione che cresce con la frequenza, fino a superare le condizioni per il regime reazionato, e quindi creerebbe problemi in presenza di disturbi o armoniche del segnale d'ingresso a frequenza alta. Contemporaneamente, lo stadio invertente è un integratore in cui, in presenza di una qualsiasi componente di continua all'ingresso, generata fuori dell'amplificatore o all'interno di esso (come sarà spiegato nel modulo C del corso), l'uscita si sposterebbe gradualmente fino a raggiungere uno dei limiti di saturazione, inferiore o superiore. Tuttavia, nelle condizioni ideali del quesito, il comportamento segue i canoni della teoria svolta durante il corso. In particolare, nel funzionamento a regime con segnali sinusoidali, valgono le espressioni note del guadagno reazionato, generalizzate alle impedenze. La tensione \mathcal{V}_2 all'uscita dello stadio non invertente vale quindi

$$\mathcal{V}_2 = \mathcal{V}_i \frac{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}}{\frac{1}{j\omega C_1}} = \mathcal{V}_i (1 + j\omega R_1 C_1) \quad (3.1)$$

Corrispondentemente, all'uscita dello stadio invertente si ha la tensione \mathcal{V}_3 data da

$$\mathcal{V}_3 = -\mathcal{V}_i \frac{1}{j\omega R_2 C_2} \quad (3.2)$$

La tensione \mathcal{V}_4 all'uscita dello stadio invertente che ha \mathcal{V}_2 in ingresso vale

$$\mathcal{V}_4 = -\mathcal{V}_2 \frac{R_4}{R_3} = -\mathcal{V}_i \frac{R_4}{R_3} (1 + j\omega R_1 C_1) \quad (3.3)$$

L'ultimo stadio è un sommatore e la tensione d'uscita vale

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_o &= -\mathcal{V}_i R_7 \left(\frac{\mathcal{V}_4}{R_5} + \frac{\mathcal{V}_3}{R_6} \right) = \mathcal{V}_i R_7 \left[\frac{R_4}{R_3 R_5} (1 + j\omega R_1 C_1) + \frac{1}{j\omega R_2 C_2 R_6} \right] = \\ &= \mathcal{V}_i R_7 \left[\frac{R_4}{R_3 R_5} + j \left(\frac{\omega R_1 C_1 R_4}{R_3 R_5} - \frac{1}{\omega R_2 C_2 R_6} \right) \right] \end{aligned} \quad (3.4)$$

La parte reale dell'espressione in parentesi quadre corrisponde a una tensione in fase con quella d'ingresso, mentre la parte immaginaria si riferisce alla componente in quadratura. Per ottemperare alle condizioni del problema deve essere

$$\frac{R_7 R_4}{R_3 R_5} = \alpha \quad \text{da cui} \quad R_5 = \frac{R_7 R_4}{R_3 \alpha} \quad (3.5)$$

Contemporaneamente deve essere

$$\frac{\omega R_1 C_1 R_4}{R_3 R_5} - \frac{1}{\omega R_2 C_2 R_6} = 0 \quad \text{da cui} \quad R_6 = \frac{R_3 R_5}{\omega^2 R_1 C_1 R_2 C_2 R_4} \quad (3.6)$$

Sostituendo nella (3.6) il valore di R_5 dalla (3.5) si trova l'espressione finale per R_6

$$R_6 = \frac{R_7}{\alpha \omega^2 R_1 C_1 R_2 C_2} \quad (3.7)$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene

$$\begin{cases} R_5 = \frac{8 \text{ K}\Omega^2}{10 \text{ K}\Omega} = 800 \Omega \\ R_6 = \frac{4 \text{ K}\Omega}{10 \cdot 10^8 \text{ rad}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot 2 \cdot 10^3 \Omega \cdot 10^{-7} \text{ F} \cdot 10^3 \Omega \cdot 2 \cdot 10^{-7} \text{ F}} = 100 \Omega \end{cases} \quad (3.8)$$