 


## Analogico e digitale



Lettura analogica di una tensione.

L'informazione analogica (tensione) viene riportata sul quadrante sotto forma di un angolo proporzionale al valore della tensione


Lettura digitale di una tensione.

L'informazione analogica iniziale (tensione) viene trasformata in un codice in cui  $N$  circuiti digitali elementari (bit) comandano lo stato acceso/spento di ciascun segmento del display.


 
### Analogico


Un solo conduttore la cui tensione e' la grandezza fisica di interesse.



### Digitale

$N$  conduttori ciascuno dei quali puo' avere solo due valori possibili di tensione, indicati con 0 e 1. La combinazione di 0 e 1 rappresenta un numero binario, che contiene il valore della grandezza fisica di interesse.

## Numeri binari

 

## Conversione binario $\leftrightarrow$ decimale


$b_4$	$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$	cifra
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>numero binario</b>
$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$	valore della cifra
<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>= 19</b>

Il numero decimale 19  
scritto in codice binario

valore  
decimale

Il numero decimale 19  
rappresentato mediante  
cinque circuiti elettrici  
binari.

## Variabili logiche

 

Interruttore chiuso: nel circuito circola corrente.

Valore logico: 1 (oppure vero, +, acceso, rosso ...)

Interruttore aperto: nel circuito non circola corrente.

Valore logico: 0 (oppure falso, -, spento, nero ...)

$A$  e  $B$  sono due *variabili logiche*.

$A = 1$

$B = 0$

Un *bit* e' una variabile logica binaria che puo' assumere uno di due valori (stati):

0	1
vero	falso
<b>rosso</b>	<b>nero</b>

I due circuiti elettrici dello schema contengono ciascuno il valore di un *bit*.

# Algebra di Boole

## Operazioni tra variabili logiche

Le tre operazioni logiche elementari tra variabili logiche sono:

*AND*      *OR*      *NOT*

$C = A \text{ AND } B$       La variabile  $C$  e' 1 se  $A$  e  $B$  sono entrambe 1; altrimenti e' 0.

$C = \text{NOT } A$       La variabile  $C$  e' 1 se  $A$  e' 0; la variabile  $C$  e' 0 se  $A$  e' 1.

$C = A \text{ OR } B$       La variabile  $C$  e' 1 se  $A$  oppure  $B$  (o entrambi) sono 1; altrimenti e' 0.

### Tavole di verita'


		$A \wedge B$
$A$	$B$	$A \text{ AND } B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

		$A \vee B$
$A$	$B$	$A \text{ OR } B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


	$\sim A$
$A$	$\text{NOT } A$
0	1
1	0

## Algebra di Boole

 
### Operazioni logiche mediante i circuiti elettrici



 
$C$  (lampadina accesa) = interruttore  $A$  chiuso e interruttore  $B$  chiuso




 
$C$  (lampadina accesa) = interruttore  $A$  chiuso o interruttore  $B$  chiuso



 
$C$  (lampadina accesa) = interruttore  $A$  aperto



## Il transistor come interruttore

  




 

 Parte di unita' di calcolo realizzata a componenti discreti





Unita' di calcolo di un computer PDP11-23 contenente circuiti integrati ad alta e a bassa integrazione



## Famiglie logiche attualmente in uso

### BiPolar

TTL	Transistor-Transistor Logic
ECL	Emitter coupled logic
S	Schottky Logic
LS	Low-Power Schottky Logic
AS	Advanced Schottky Logic
F	Fast Logic
ALS	Advanced Low-Power Schottky Logic


### CMOS

C	CMOS Logic
CD4000	CMOS Logic
HC	High-Speed CMOS Logic
HCT	High-Speed CMOS Logic
AC	Advanced CMOS Logic
ACT	Advanced CMOS Logic
FCT	Fast CMOS Technology
AHC	Advanced High-Speed CMOS
AHCT	Advanced High-Speed CMOS
ALVC	Advanced Low-Voltage CMOS Technology
AVC	Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic
AUC	Advanced Ultra-Low-Voltage CMOS Logic
AUP	Advanced Ultra-Low-Power CMOS Logic

### BiCMOS




BCT	BCT	BiCMOS Technology
ABT	ABT	Advanced BiCMOS Technology
LVT	LVT	Low-Voltage BiCMOS Technology
ALVT	ALVT	Advanced Low-Voltage CMOS Technology

# Product Life Cycle

 

## Il transistor come interruttore

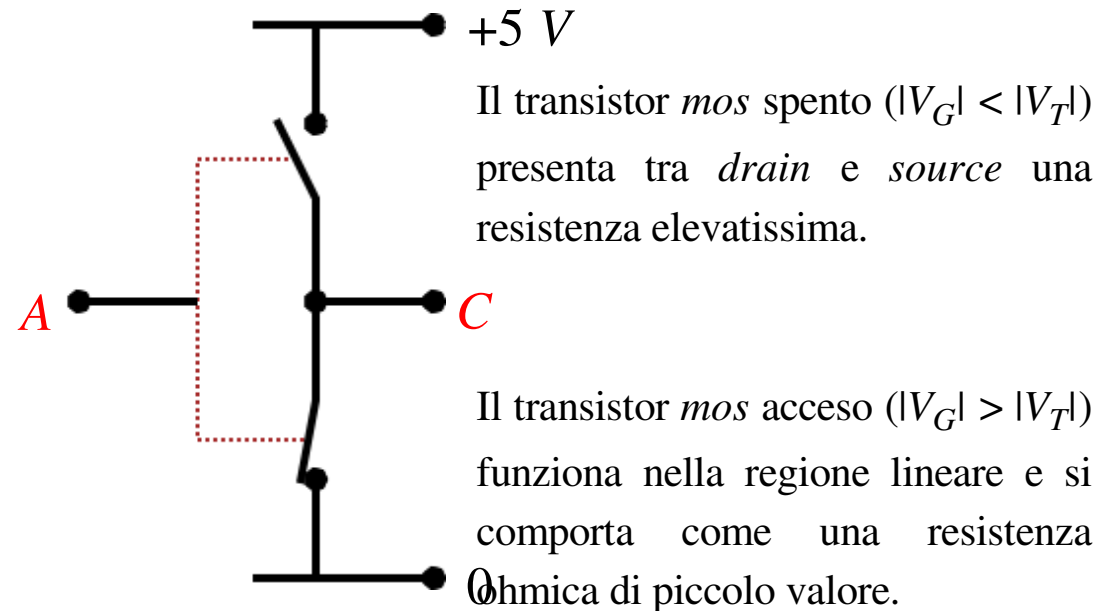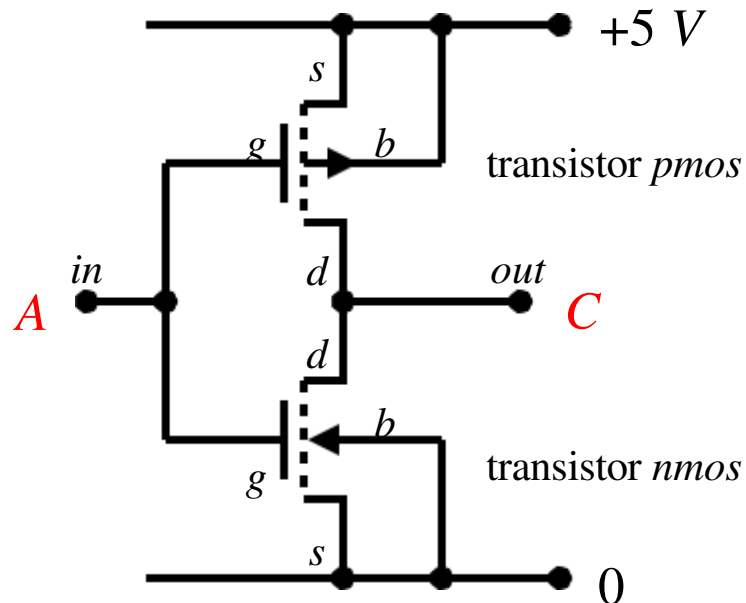 
### Circuito *NOT* a transistor *CMOS* (*Complementary-MOS*)



### Circuito *NOT* (*inverter*) a transistor *CMOS*

I due transistor *mos* funzionano in maniera *complementare* come due interruttori contrapposti: quando la tensione di ingresso è 0 V il transistor *nmos* è spento ed il *pmos* è acceso e l'uscita *C* è collegata alla tensione +5 V; viceversa con tensione di ingresso +5 V il transistor *nmos* è acceso ed il *pmos* spento e l'uscita è collegata alla massa (0 V).

## Circuito *NOT* a transistor *CMOS*

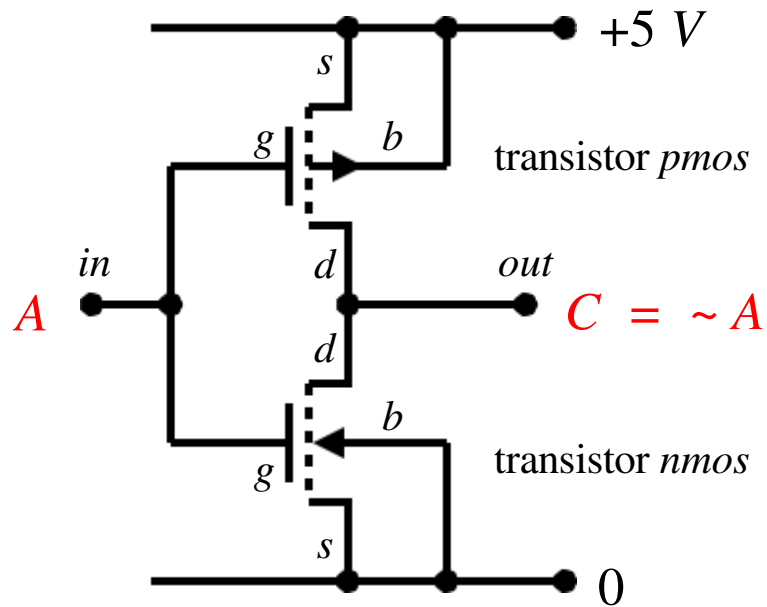


*Margine di rumore:*

$$V_{IL} - V_{OL} = 1.45 \text{ V}$$

$$V_{IH} - V_{OH} = -1.45 \text{ V}$$

Il *margine di rumore* misura l'ampiezza di un ipotetico disturbo in grado di far confondere un livello *L* con un *H* o viceversa.

tensione  
di uscita

 

0 = *Low*

1 = *High*


$V_{IL}$  = massima tensione di ingresso con valore 0 (*Low*)

$V_{IH}$  = minima tensione di ingresso con valore 1 (*High*)



$V_{OH}$  = minima tensione di uscita al valore 1 (*High*)

$V_{OL}$  = massima tensione di uscita al valore 0 (*Low*)
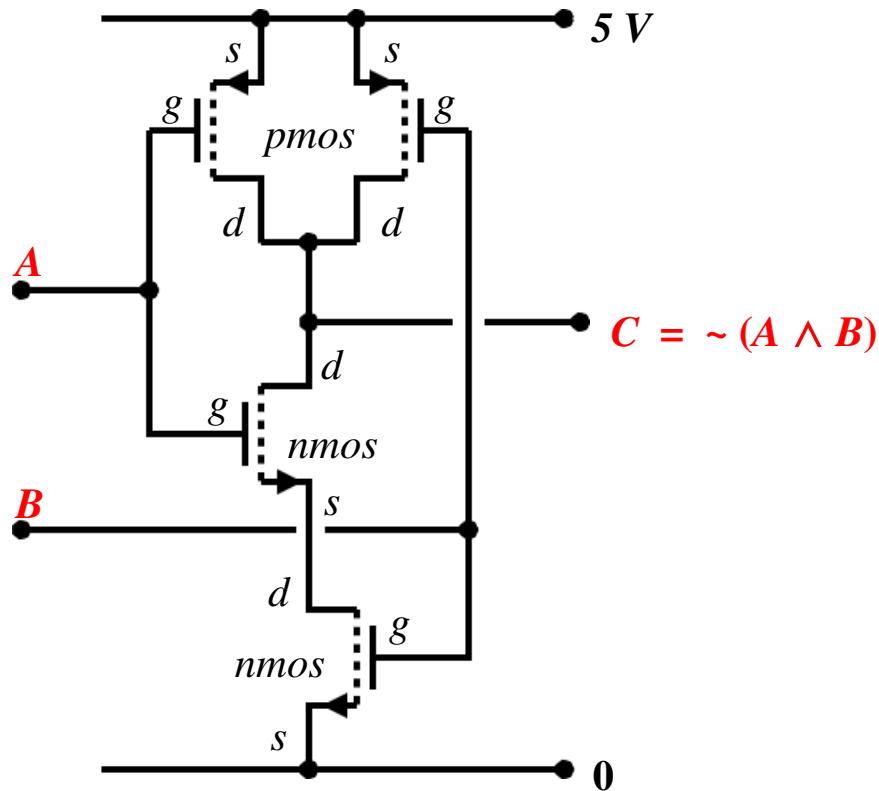
## Porte logiche in tecnologia CMOS – Porta NAND



$$NAND(A,B) = NOT(AND(A,B))$$

  


A	B	$\sim (A \wedge B)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Ogni operazione (*AND*, *OR*) effettuata con dispositivi attivi (transistor *cmos*, *bjt* ecc.) comporta sempre anche una *inversione* (*NOT*). Le operazioni base sono *NAND*, *NOR* e *NOT*.


 
## Porte logiche in tecnologia CMOS – Porta NOR



$$NOR(A,B) = NOT ( OR(A,B) )$$

  

A	B	$\sim (A \vee B)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

## Leggi di De Morgan

Le tre operazioni logiche elementari *AND*, *OR* e *NOT* non sono indipendenti:


$$\sim (A \vee B) = \sim A \wedge \sim B$$

$$\sim (A \wedge B) = \sim A \vee \sim B$$

Leggi di De Morgan


A	B	$\sim A \wedge \sim B$		$\sim A$	$\sim B$
		$A \vee B$	$\sim (A \vee B)$		
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0

I legge

 

A	B	$\sim A \vee \sim B$		$\sim A$	$\sim B$
		$A \wedge B$	$\sim (A \wedge B)$		
0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0

II legge

 

## Il transistor *bjt* come interruttore

### Livelli elettrici delle porte *TTL*

$$V_{IL} = 0.8 \text{ V} \quad I_{IL} = -1.6 \text{ mA} \quad (0.4)$$

$$V_{IH} = 2 \text{ V} \quad I_{IH} < 40 \text{ } \mu\text{A} \quad (20)$$

$$V_{OL} < 0.4 \text{ V} \quad @ \quad I_{OL} = 16 \text{ mA} \quad (8)$$



$$V_{OH} > 2.4 \text{ V} \quad @ \quad I_{OH} = -800 \text{ } \mu\text{A} \quad (400)$$

Margine di rumore:

$$\text{Low} = 0.4 \text{ V} \quad \text{High} = 0.4 \text{ V}$$

Fan-out = 10

  I valori tra parentesi si riferiscono alla serie *LS*.



Porta *NAND* in tecnologia *TTL*  
(*Transistor Transistor Logic*)

Circuito di ingresso equivalente in tecnologia *DTL*  
(*Diode Transistor Logic*)

## Numeri binari

### Numerazione ottale:

- si usano le cifre da **0** a **7**
- ogni cifra rappresenta 3 bit

### Numerazione esadecimale:

- si usano le cifre da **0** a **9** e i caratteri da **A** ad **F**
- ogni cifra rappresenta 4 bit

Esempio:

$$10110011_2 = 263_8 = B3_{16} = 179_{10}$$

### Codice BCD

Si codifica un numero decimale utilizzando 4 bit per ogni cifra:

$$179_{10} = 0001 \ 0111 \ 1001$$

### Numerazione ottale

0	0 0 0
1	0 0 1
2	0 1 0
3	0 1 1
4	1 0 0
5	1 0 1
6	1 1 0
7	1 1 1

### Numerazione esadecimale

0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1
A	1 0 1 0
B	1 0 1 1
C	1 1 0 0
D	1 1 0 1
E	1 1 1 0
F	1 1 1 1

# Codici

Con 8 bit ( $2^8 = 256$  combinazioni) si possono rappresentare:

- i numeri interi da 0 a 255
- i numeri interi da -128 a 127
- . . . . .
- 256 simboli diversi

Il **codice ASCII** codifica in 8 bit caratteri dell'alfabeto e segni di interpunzione:

$$\mathbf{A = 01000001 = 101_8 = 41_{16}}$$

$$\mathbf{B = 01000010 = 102_8 = 42_{16}}$$

$$\mathbf{C = 01000011 = 103_8 = 43_{16}}$$

. . . . .

$$\mathbf{a = 01100001 = 141_8 = 61_{16}}$$

$$\mathbf{a = 01100010 = 142_8 = 62_{16}}$$

.

$$\mathbf{\{ = 01111011 = 173_8 = 7B_{16}}$$

.








 




.



# Codici

Con opportuni codici e' possibile rappresentare qualunque insieme (finito) di oggetti.

Alcuni esempi di colori codificati con un codice a 24 bit (6 cifre esadecimali):

	0 0 0 0 0 0
	7 F 7 F 7 F
	F F 0 0 0 0
	A 0 2 0 F 0
	0 0 0 0 F F
	A D D 8 E 6
	0 0 F F 0 0
	F F F F 0 0
	F F A 5 0 0
	8 B 6 9 1 4
	1 E 9 0 F F
	9 0 E E 9 0

## Logica combinatoria

Una rete logica *combinatoria* fornisce alle proprie uscite valori logici che sono funzione *esclusivamente dei valori* delle variabili logiche di ingresso.


### Circuito (semi) addizionatore (*half adder*)

Un addizionatore di due cifre binarie e' un esempio di logica combinatoria.

Ingressi:  $A, B$  (Rappresentano ciascuna una quantita' numerica 0/1)

Uscite:  $S, R$  (Contengono il valore numerico di  $A+B$ .  $S$  = somma;  $R$  = riporto)


$A$	$B$	$R$	$S$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


Circuito addizionatore (full adder)

Un addizionatore completo per numeri binari di N cifre deve prevedere per ogni cifra anche il riporto dalla cifra precedente.

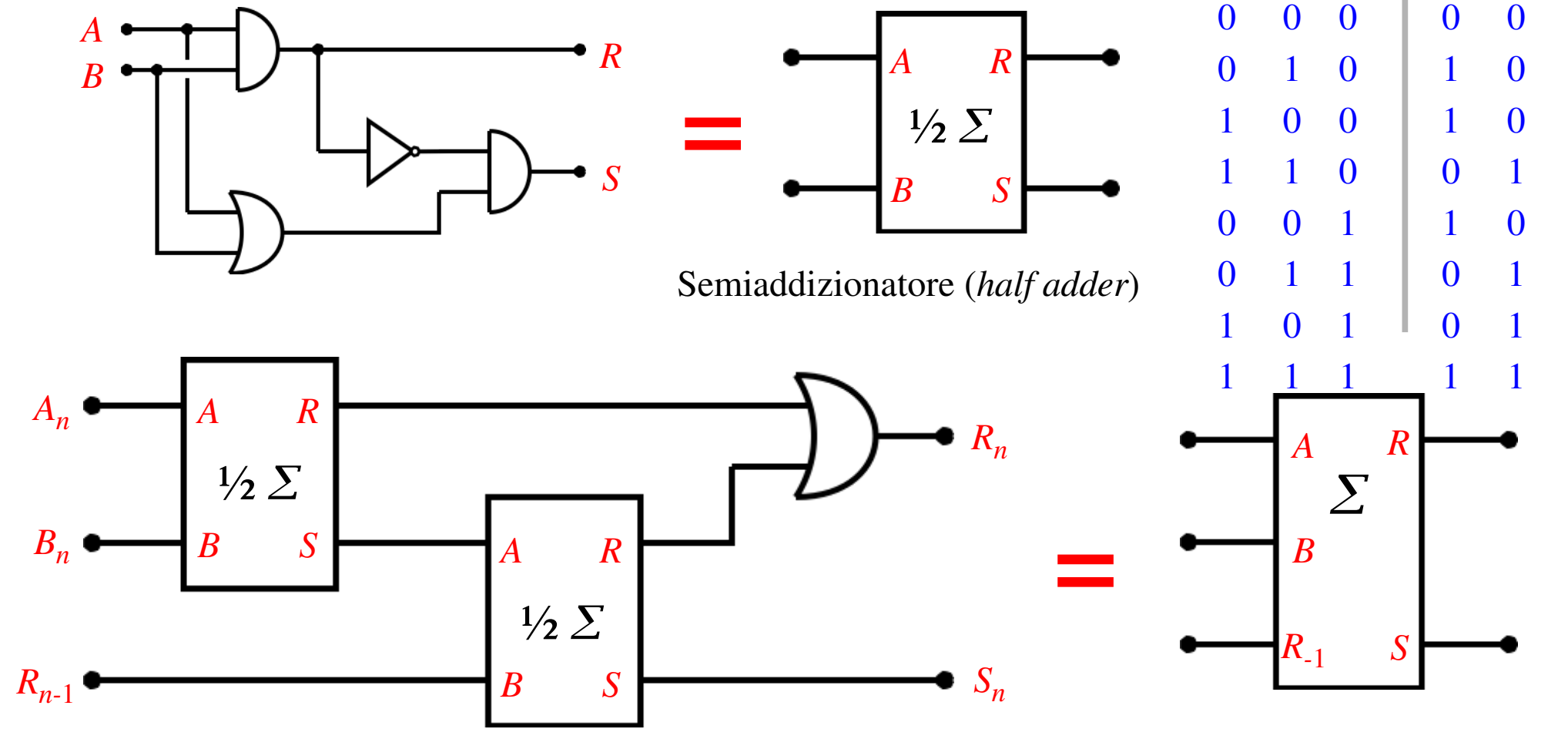Un addizionatore completo puo' essere ottenuto combinando due semiadizionatori:


 
## Addizzatore per due numeri binari di 4 bit.




## Convertitore da codice *BCD* a decimale

$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$	$Q_0$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$Q_4$	$Q_5$	$Q_6$	$Q_7$	$Q_8$	$Q_9$
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gli ingressi  $b_0 \dots b_3$  codificano una cifra decimale (0 ... 9).

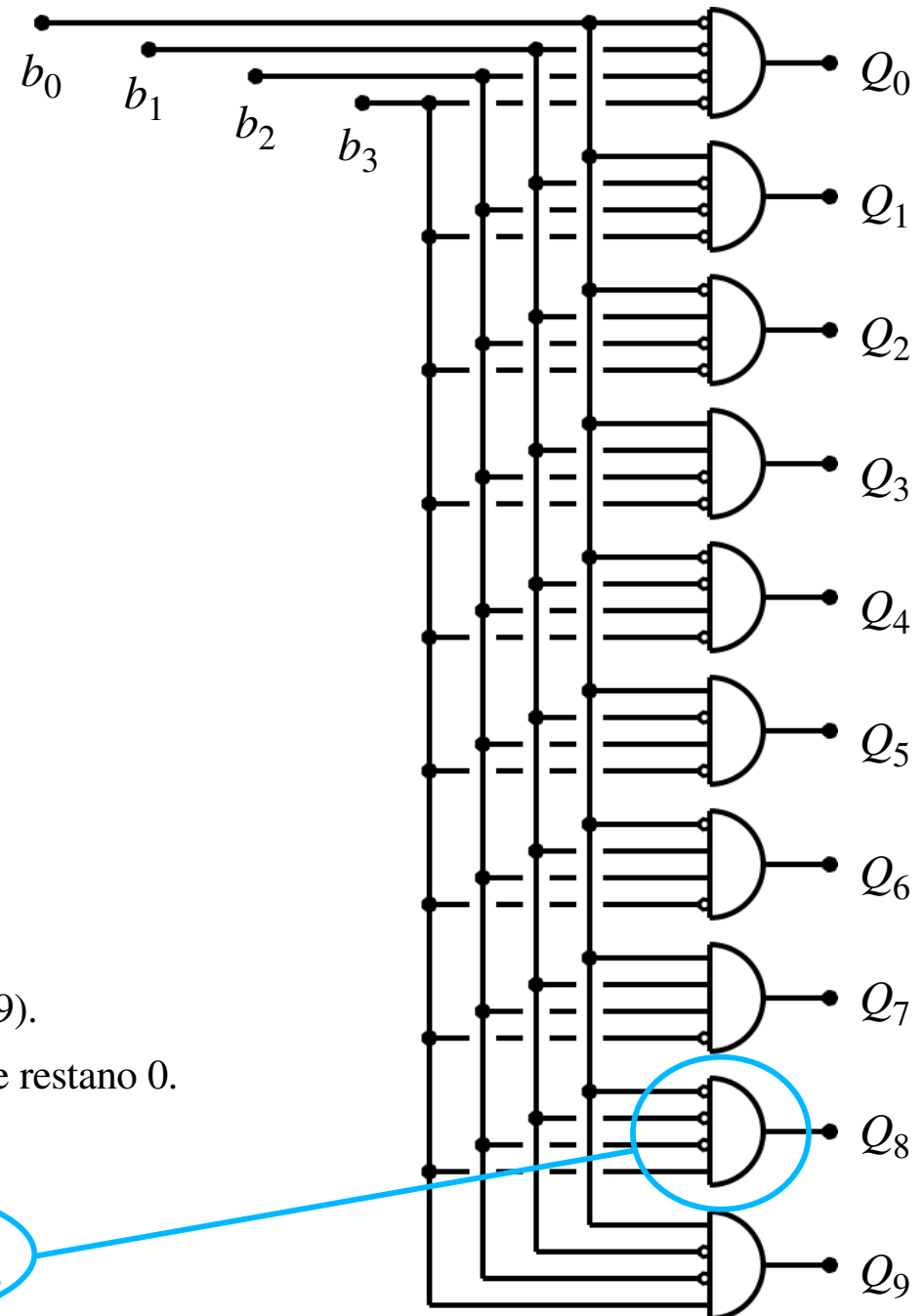L'uscita corrispondente ( $Q_0 \dots Q_9$ ) diventa 1. Tutte le altre restano 0.






## Tempi di commutazione

La propagazione dei segnali tra ingressi e uscite di una rete combinatoria non e' istantanea, ma richiede un tempo finito.


Tempi di propagazione in una porta *NAND* realizzata con diverse tecnologie (*nsec*)

	$t_{pHL}$		$t_{pLH}$	
	typ	max	typ	max
7400 ( <i>TTL</i> )	7	15	11	22
74LS00 ( <i>TTL-LS</i> )	3	10	3	10
74F00	3.2	4.3	3.7	5
74ACT00 ( <i>CMOS</i> )	4	7	5.5	9

 


Propagazione dei segnali tra ingressi (*A,B*) e uscita (*Q*) di una porta *NAND*.


## Logica sequenziale: *flip-flop*

 

Anello con reazione negativa

 


Anello con reazione positiva

 

## Logica sequenziale
 
### *flip-flop*

Una rete logica *sequenziale* fornisce alle proprie uscite valori logici che sono funzione dei valori delle variabili logiche di ingresso e della storia precedente del circuito.



*circuito bistabile*  
*flip-flop di tipo set-reset*


$S$	$R$	$Q$	$Q'$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Quando gli ingressi  $S$  ed  $R$  sono entrambi ad 1 ci sono due stati stabili possibili per le uscite (circuito *bi*-stabile):

$$Q = 0 \quad Q' = 1 \qquad Q = 1 \quad Q' = 0.$$

Lo stato in cui si trova effettivamente il circuito dipende dalla storia precedente: quale dei due ingressi  $S$  o  $R$  si è trovato per ultimo nello stato 0. Il circuito è dotato di **memoria**. Può ricordare 1 bit di informazione.

## *clocked set-reset flip-flop*

 

$S$	$R$	$C$	$Q$	$Q'$
0	0	1	$0/1$	$1/0$
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1
X	X	0	$Q$	$Q'$


Quando l'ingresso  $C$  (clock) e' alto (1) i livelli degli ingressi  $S$  ed  $R$  vengono trasferiti al *flip-flop* ed il circuito si comporta come un *flip-flop* normale di tipo *set-reset*.

Quando l'ingresso  $C$  e' basso, lo stato delle uscite rimane *congelato* al valore  $Q / Q'$  presente prima della transizione  $1 \rightarrow 0$  di  $C$ .

Se alla transizione  $1 \rightarrow 0$  di  $C$  gli ingressi  $S$  ed  $R$  sono entrambi 1, lo stato 1-1 di  $Q$  e  $Q'$  decade in 1-0 o 0-1 in maniera imprevedibile (*race condition*).

Se il clock  $C$  diventa 1 con  $S$  ed  $R$  entrambi 0 lo stato delle uscite non viene modificato.

## D-type flip-flop - latch

 


Il dato presente all'ingresso  $D$  viene trasferito all'uscita  $Q$  ( e  $Q'$  ) fino a che il *clock*  $C$  e' alto; quando il *clock*  $C$  diventa basso il valore delle uscite viene congelato ed ogni variazione su  $D$  non ha piu' alcun effetto.

Porta di ingresso aperta.



L'ingresso  $D$  viene trasferito all'uscita  $Q$ .

Porta di ingresso chiusa.

 Il valore di  $D$  non ha alcun effetto su  $Q$ .




## Master-Slave D-type flip-flop

 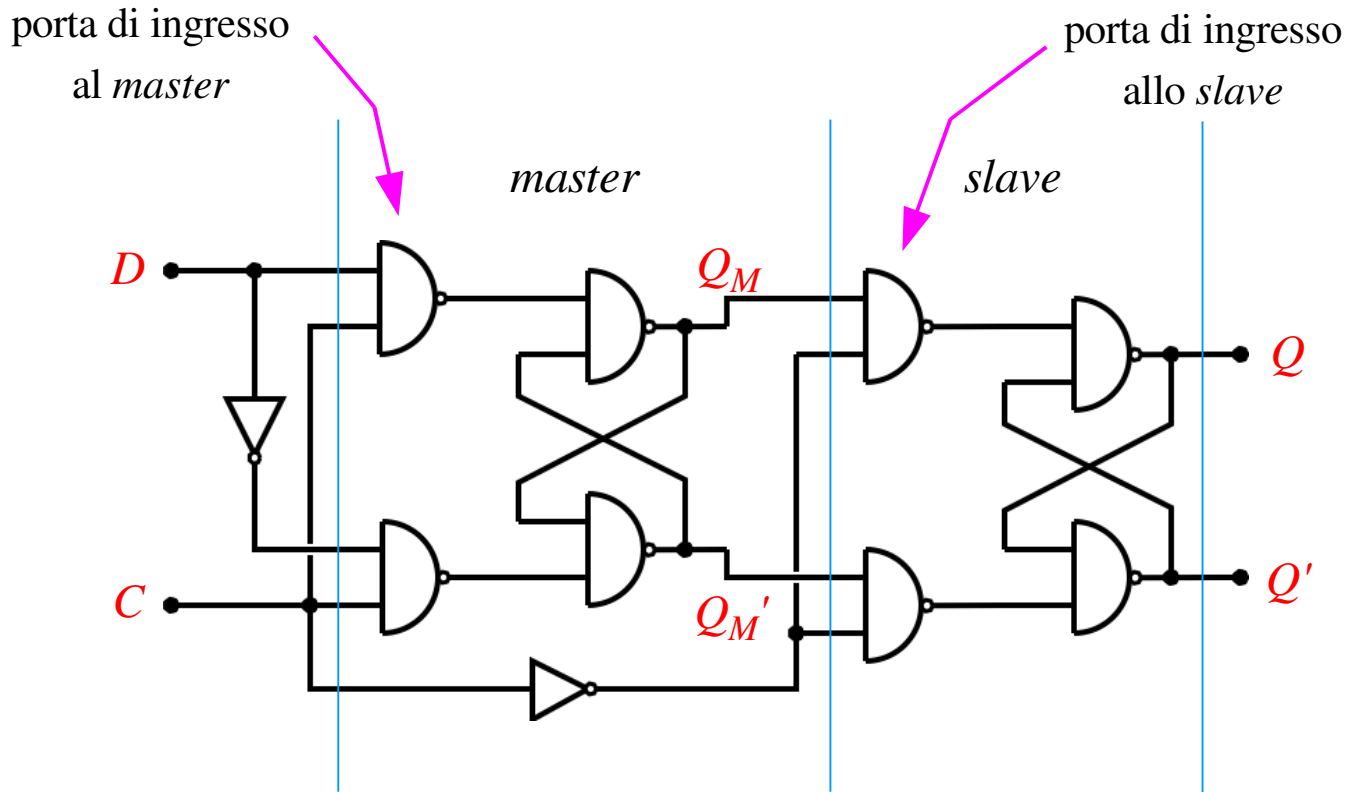



Simbolo del flip-flop master-slave di tipo D

 La porta di ingresso al master e' chiusa. I valori di  $Q_M$  e  $Q_M'$  vengono trasferiti sullo slave.




La porta di ingresso al master e' aperta. Le uscite  $Q_M$  e  $Q_M'$  seguono il dato  $D$ .

## Shift register

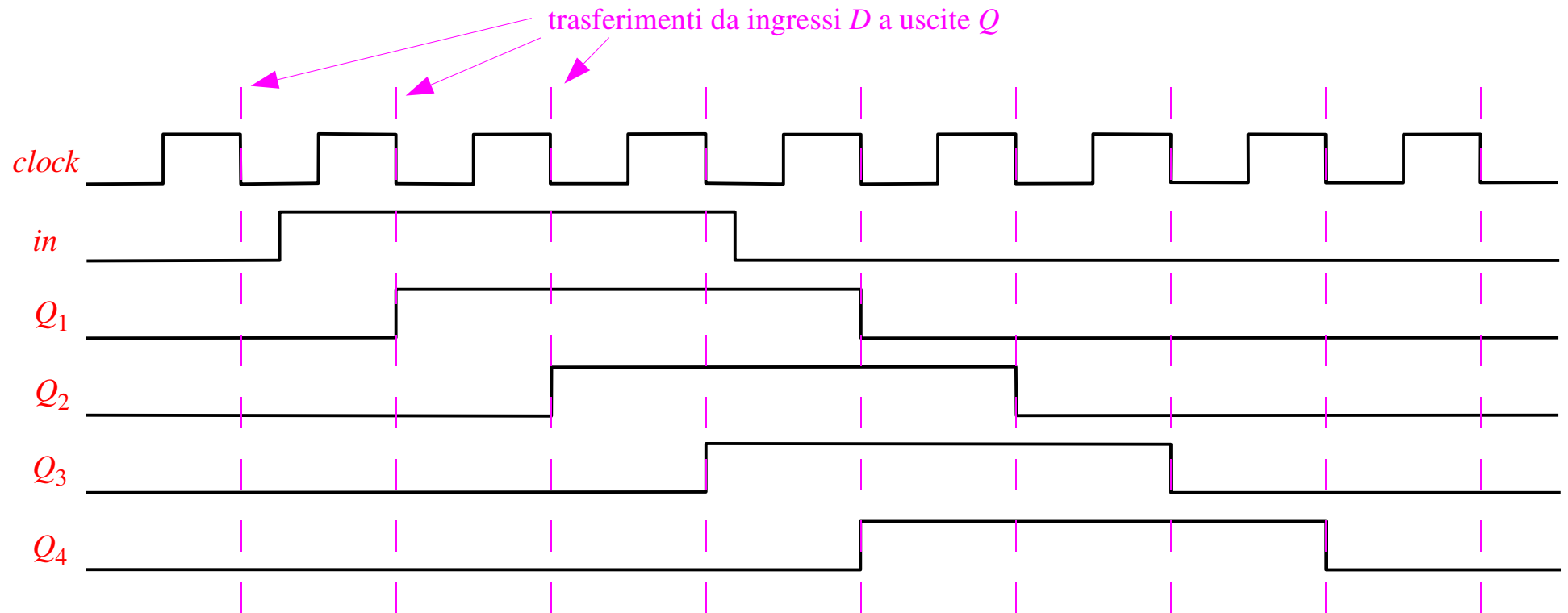
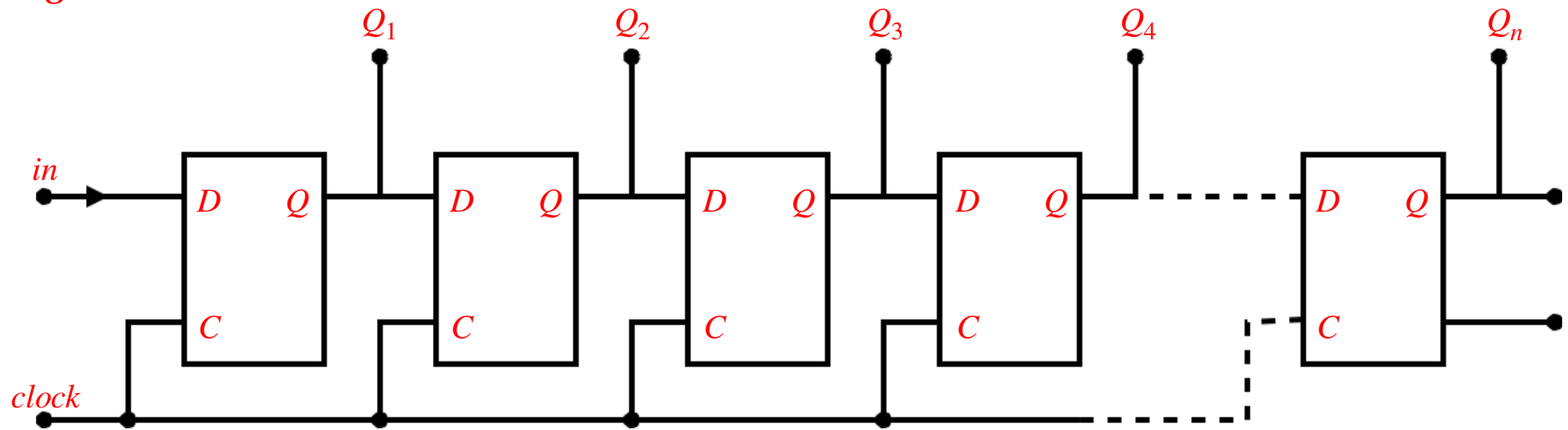


## Master-Slave JK flip-flop

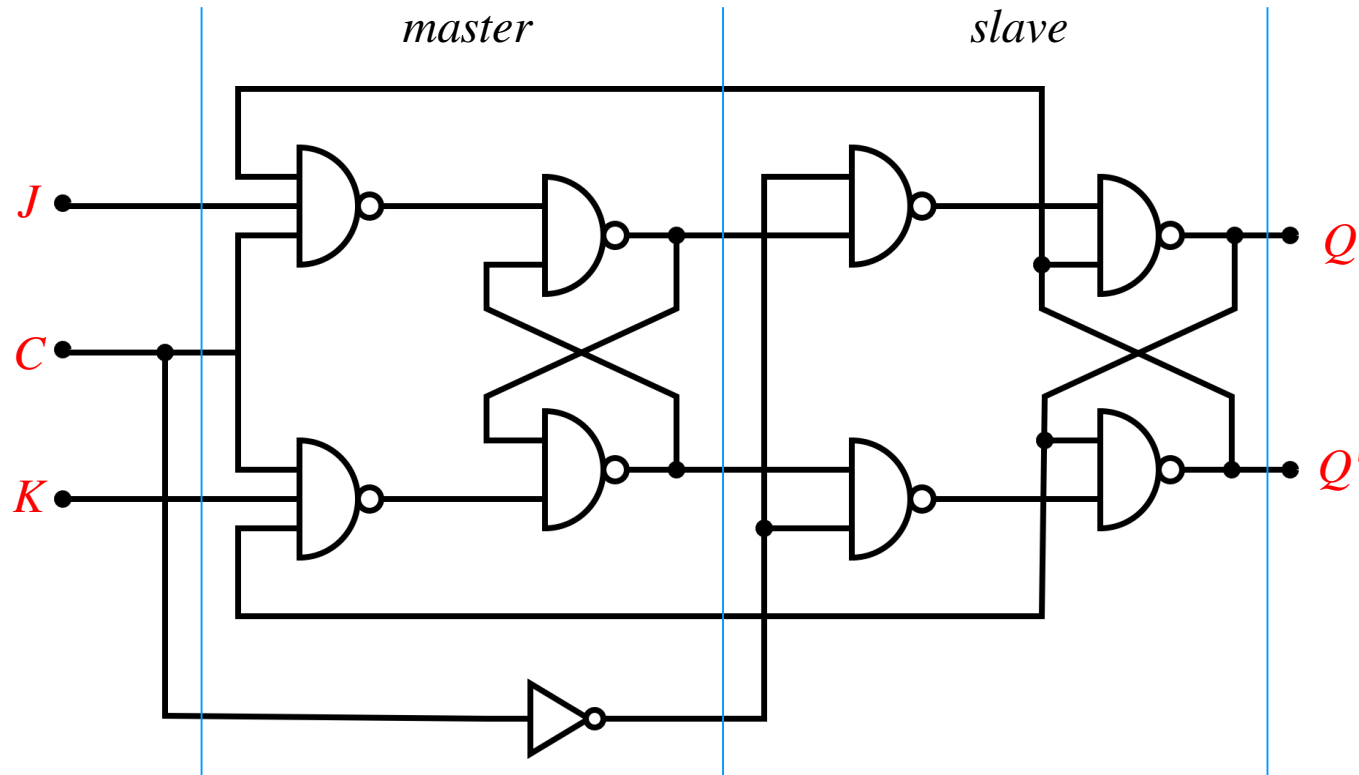

$J$	$K$	$Q$	$Q'$
0	0	$Q_-$	$Q'_-$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	$Q'_-$	$Q_-$

 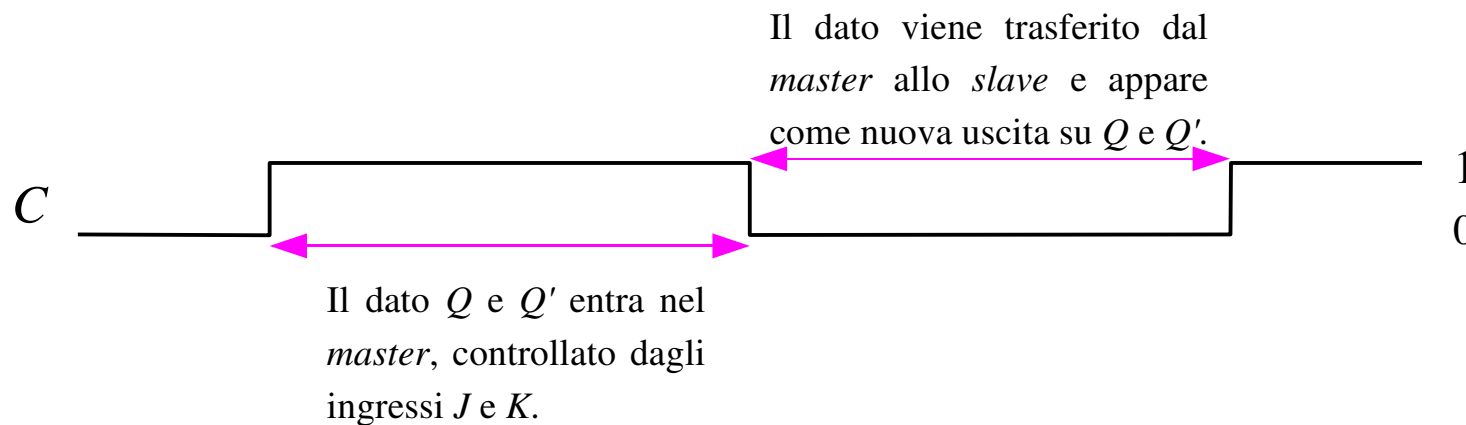Valori assunti dalle uscite  $Q$  e  $Q'$  dopo la transizione ↓ del clock  $C$ .




Rappresentazione schematica del flip-flop di tipo JK.




## *T type flip-flop - contatore*

$J$	$K$		
		$Q$	$Q'$
0	0	$Q$	$Q'$
1	1	$Q'$	$Q$

 Valori assunti dalle uscite  $Q$  e  $Q'$  dopo la transizione ↓ del *clock*  $C$ .



 
Il *flip-flop* di tipo  $JK$  con gli ingressi  $J$  e  $K$  collegati insieme diventa un *flip-flop* di tipo  $T$  (*toggle*). Ad ogni transizione da 1 a 0 dell'ingresso  $C$  (*clock*) il valore delle uscite si inverte se  $T = 1$ , rimane invariato se  $T=0$ .



L'uscita  $Q$  compie un ciclo completo ogni due cicli dell'ingresso  $C$ . Il circuito è un *divisore di frequenza* per 2.
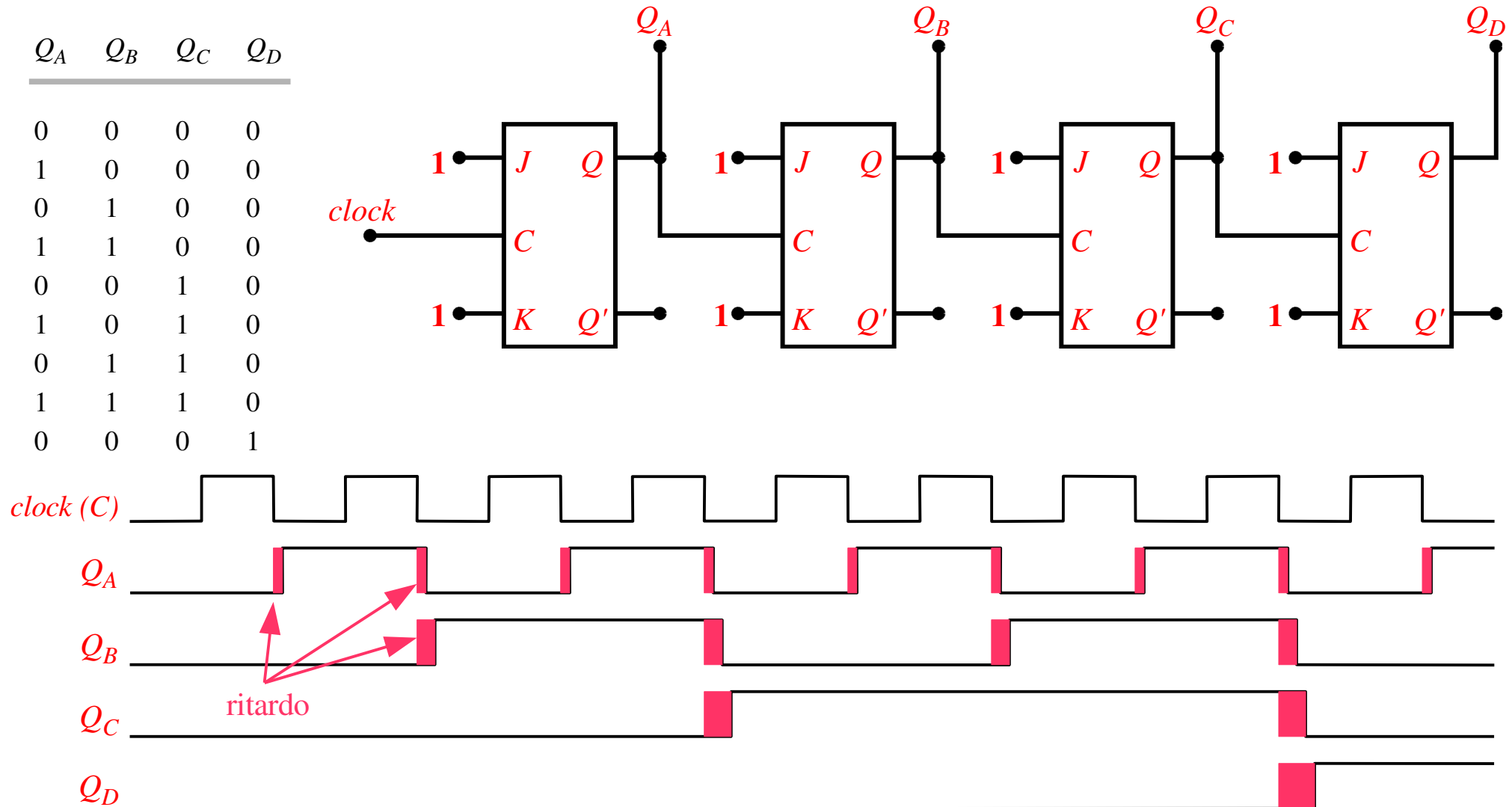
## Contatore binario (asincrono)

Collegando in cascata piu' *divisori* (*flip-flop* di tipo *T*) si ottiene un *contatore binario*: la configurazione delle uscite  $Q$  rappresenta il numero di impulsi giunti al primo ingresso (*clock*).



## Tempi di propagazione – frequenza massima di conteggio

Nel **contatore asincrono** l'ingresso di ogni *flip-flop* e' comandato dall'uscita del precedente.

Il tempo di propagazione dei segnali dall'ingresso all'ultima uscita e' dato dalla somma dei tempi di propagazione attraverso ogni stadio.


Ad esempio, in un *flip-flop J-K* di tipo *TTL-LS*, il tempo di propagazione e' circa  $18\text{ nsec}$ .

In una catena di 4 stadi tra il segnale all'ingresso *clock* e l'ultima uscita si ha un ritardo di  $72\text{ nsec}$  e quindi una frequenza massima di conteggio minore di  $(72\text{ nsec})^{-1} = 13.9\text{ Mhz}$ .

Si possono realizzare **contatori sincroni** in cui il segnale di ingresso (*clock*) e' applicato contemporaneamente ad ogni *flip-flop* della catena:

- ogni flip-flop esegue o meno il conteggio sulla base dei segnali presenti sugli ingressi *J, K* generati dalle uscite degli stadi precedenti;
- ogni *flip-flop* “sa” in anticipo se dovra' cambiare stato al successivo segnale di *clock* e di conseguenza quando questo arriva tutti gli stadi commutano contemporaneamente.

## Contatore sincrono

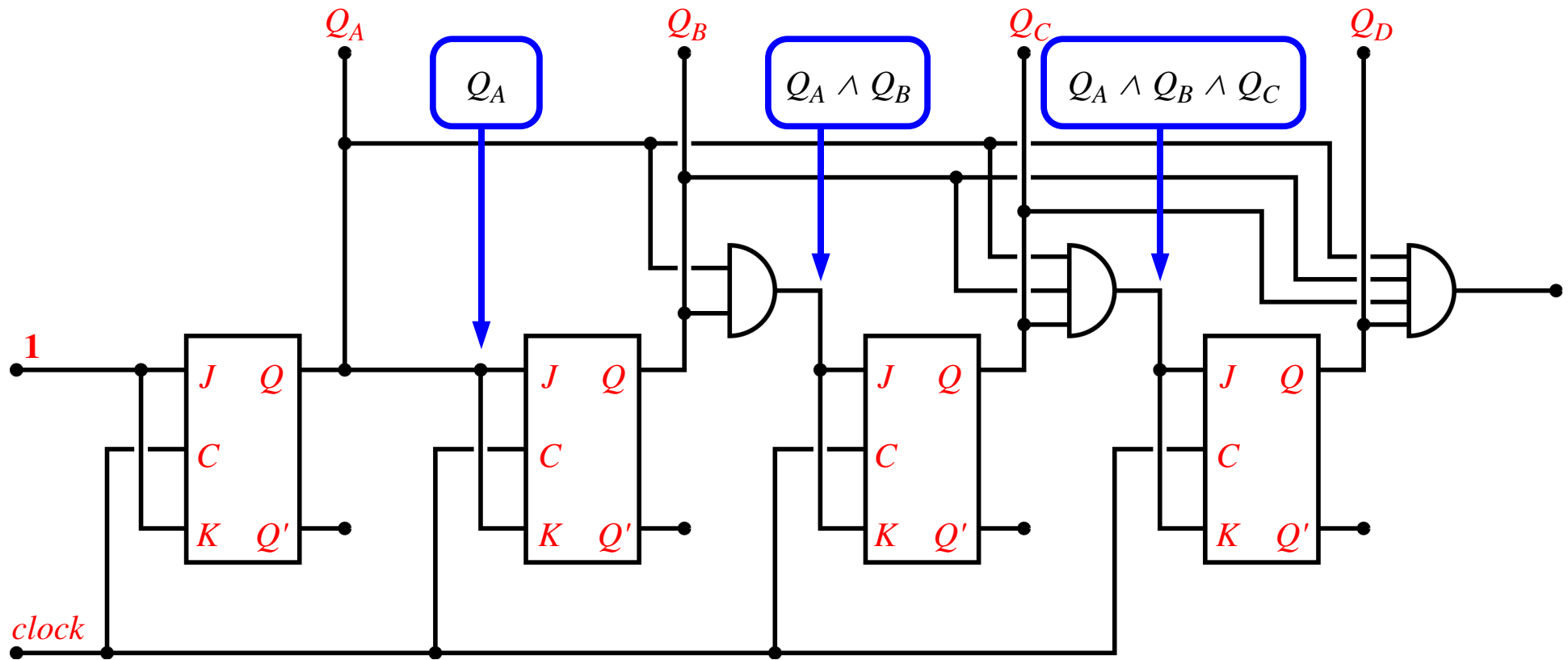

Schema di principio di un contatore sincrono a quattro bit

Ogni flip-flop commuta al successivo passaggio del *clock* da 1 a 0 se il suo ingresso JK e' 1.

Il tempo di propagazione dal segnale di *clock* ad ogni uscita e' quello di commutazione del singolo *flip-flop*.