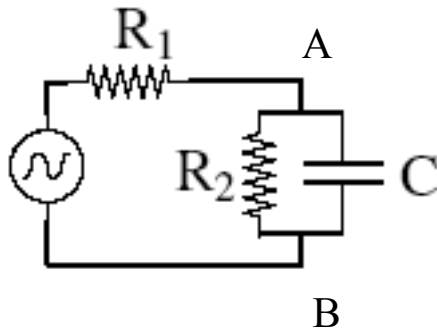


Esercizi

1) Il circuito in figura e' alimentato da un generatore di tensione sinusoidale di ampiezza $V=2\text{ V}$. Gli altri componenti hanno i valori $R_1=100\ \Omega$, $R_2=200\ \Omega$, $C=10\ \mu\text{F}$. Si determini la potenza dissipata sulla resistenza R_2 quando il generatore funziona alle frequenze $\nu_1=100\text{ Hz}$, $\nu_2=1000\text{ Hz}$, spiegando qualitativamente il risultato.



Si considera il parallelo $R_2 \parallel C$

La corrente di maglia e':

$$\frac{1}{1 + \frac{R_1}{Z_p}} = \frac{1}{(1 + \frac{R_1}{R_2}) + j\omega R_1 C}$$

$$\frac{1}{Z_p} = \frac{1}{R_2} + j\omega C = \frac{1 + j\omega R_2 C}{R_2}$$

$$I = \frac{V}{R_1 + Z_p} = \frac{1}{Z_p} \frac{V}{1 + \frac{R_1}{Z_p}}$$

$$|Z_c| = \frac{1}{\omega C} = \begin{matrix} 159\Omega & (\nu_1) \\ 15.9\Omega & (\nu_2) \end{matrix}$$

$$I = \frac{(\frac{1}{R_2} + j\omega C)V}{(1 + \frac{R_1}{R_2}) + j\omega R_1 C}$$

$$I_0 = |I| = V_0 \sqrt{\frac{\frac{1}{R_2^2} + \omega^2 C^2}{(\frac{R_1 + R_2}{R_2})^2 + \omega^2 R_1^2 C^2}} = V_0 \sqrt{\frac{1 + \omega^2 R_2^2 C^2}{(R_1 + R_2)^2 + \omega^2 R_1^2 R_2^2 C^2}} = \begin{matrix} 9.87\text{mA}, (\nu_1) \\ 19.5\text{mA}, (\nu_2) \end{matrix}$$

La tensione ai capi del parallelo e':

$$V_p = IZ_p = \frac{V}{1 + \frac{R_1}{Z_p}} = \frac{V}{(\frac{R_1 + R_2}{R_2}) + j\omega R_1 C}$$

$$V_{p_0} = \frac{V_0}{\sqrt{(\frac{R_1 + R_2}{R_2})^2 + (\omega R_1 C)^2}}$$

Gli sfasamenti sono:

$$\varphi_I = \arctg(\omega R_2 C) - \arctg(\frac{\omega R_1 R_2 C}{R_1 + R_2})$$

$$\varphi_{V_p} = -\arctg(\frac{\omega R_1 R_2 C}{R_1 + R_2})$$

Nel nodo A si ha $I = I_{R_2} + I_C$ e nei due rami $I_{R_2} R_2 = V_p$, $I_C Z_C = V_p$

$$I_C = \frac{I_{R_2} R_2}{Z_C} \quad I_{R_2} + \frac{R_2}{Z_C} I_{R_2} = I \quad \left(1 + \frac{R_2}{Z_C}\right) I_{R_2} = I \quad I_{R_2} = \frac{I}{1 + \frac{R_2}{Z_C}} = \frac{I}{1 + j\omega R_2 C}$$

$$I_{0R_2} = \frac{I_0}{\sqrt{1 + (\omega R_2 C)^2}} = \frac{6.14 \text{ mA}}{1.55} \quad (\nu_1) \quad \varphi_{I_{R_2}} = \varphi_I - \arctg(\omega R_2 C) = \varphi_{V_p}$$

La potenza dissipata su R_2 può essere scritta come: $\bar{W} = \frac{I_{0R_2}^2 R_2}{2} = \frac{V_{0p}^2}{2R_2}$

$$\frac{I_{0R_2}^2 R_2}{2} = \frac{I_0^2 R_2}{2[1 + (\omega R_2 C)^2]} = V_0^2 \frac{1 + (\omega R_2 C)^2}{(R_1 + R_2)^2 + (\omega R_1 R_2 C)^2} \frac{R_2}{2[1 + (\omega R_2 C)^2]}$$


$$\bar{W}_{R_2}(\nu_1) = 3.8 \cdot 10^{-3} \text{ W} \quad \bar{W}_{R_2}(\nu_2) = 2.4 \cdot 10^{-4} \text{ W}$$

A frequenza più elevata la potenza dissipata su R_2 diminuisce poiché diminuisce la corrente che circola in R_2 per la diminuzione di impedenza del condensatore.

2) Un amperometro a 4 portate e' costituito da un galvanometro con $\rho_g = 5 \Omega$. Ai capi del galvanometro e' inserito un dispositivo, detto "Shunt Universale", costituito da una serie di resistenze, di valore multiplo di 'R', che permette di variare il fondo scala misurabile con lo stesso amperometro.

a) Determinare la disposizione delle resistenze R_1, R_2, R_3, R_4 in funzione di R in modo che le portate differiscano di un fattore 10 l'una dalla precedente e dare una giustificazione della "universalita'" per lo shunt;

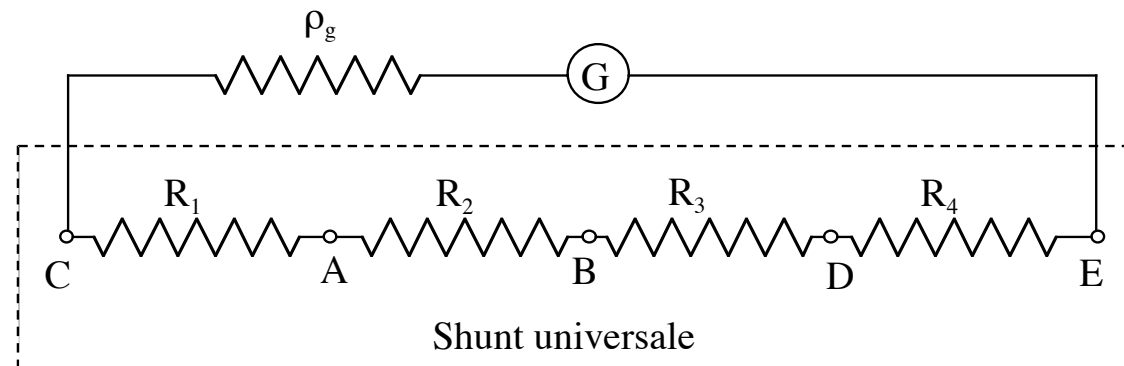
b) per l'ottimizzazione di risposta del galvanometro si cerca di farlo lavorare in condizioni critiche; tenuto conto che la resistenza critica in questo caso e' $R_c = 105 \Omega$, trovare il corrispondente valore di R.



Dato che si hanno 4 portate che differiscono di un fattore 10, saranno 1, 1/10, 1/100, 1/1000;
 si collega all'amperometro un generatore di corrente tra il terminale comune C e il terminale E (con portata 1) e successivamente tra C e gli altri terminali, ottenendo:

a) C-E: i_g corrente nel galvanometro

partitore di corrente

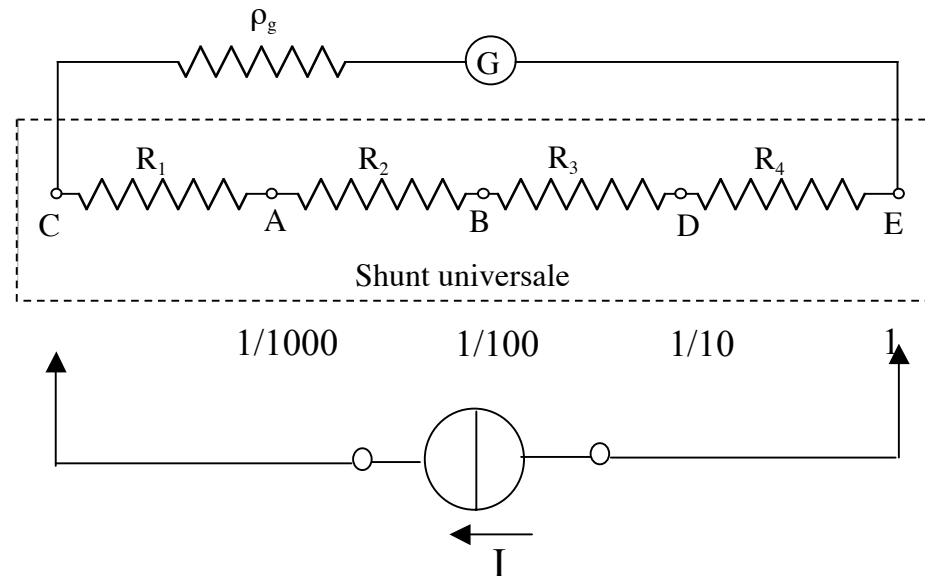

$$i_g = I \frac{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \rho_g} = 1 \cdot i_{g1} = i_{g1}$$

C-D:

$$i_{g10} = I \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \rho_g} = \frac{1}{10} i_{g1}$$

C-B:

$$i_{g100} = I \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \rho_g} = \frac{1}{100} i_{g1}$$

C-A:

$$i_{g1000} = I \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \rho_g} = \frac{1}{1000} i_{g1}$$

poniamo: $R_1 = n_1 R$, $R_2 = n_2 R$, $R_3 = n_3 R$, $R_4 = n_4 R$, dalle precedenti si può scrivere:

$$n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = 1000 \rightarrow n_4 = 900$$

$$n_1 + n_2 + n_3 = 100 \rightarrow n_3 = 90$$

$$n_1 + n_2 = 10 \rightarrow n_2 = 9$$

$$n_1 = 1$$

I rapporti delle correnti non dipendono da ρ_g , quindi lo 'shunt' può essere utilizzato con qualunque G, da qui l'universalità


b) Se G è chiuso su $R_c \rightarrow 1000R + \rho_g = R_c \rightarrow 1000R + 5\Omega = 105\Omega$

$$R = (100/1000)\Omega = 0.1 \Omega$$

3) Un circuito e' costituito dai condensatori $C_1=60 \text{ nF}$, $C_2=90 \text{ nF}$ collegati in serie con una sorgente di f.e.m. oscillante $E=1.8 \text{ sen}(120 \pi t)$. Trovare:

- la carica su ciascun condensatore in funzione del tempo
- a quale istante la carica sui condensatori e' massima e quanto vale.

Legge di Kirchhoff per la maglia:

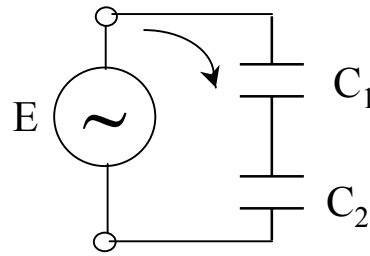

$$E - \frac{Q_1}{C_1} - \frac{Q_2}{C_2} = 0$$

per conservazione della carica $Q_1 = Q_2 = Q$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$E - \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)Q = 0 \rightarrow Q = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} E$$

$$C = 3.6 \cdot 10^{-8} \text{ F} = 36 \text{ nF}$$

a) $Q(t) = 3.6 \cdot 10^{-8} \text{ F} \cdot 1.8 \text{ sen}(120 \pi t) \text{ V} = 6.48 \cdot 10^{-8} \text{ sen}(120 \pi t) \text{ C}$

b) Per trovare il massimo si usa $dQ/dt=0$

$$dQ/dt = 6.48 \cdot 10^{-8} \cos(120 \pi t) \cdot 120 \pi = 0 \rightarrow 120 \pi t = \pi/2 \rightarrow t = 1/240 \text{ s} = 4.2 \text{ ms}$$



$$Q(t)_{\text{max}} = 6.48 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$V_1 = Q/C_1 = (6.48 \cdot 10^{-8} / 6 \cdot 10^{-8}) \text{ sen}(120 \pi t) = 1.08 \text{ sen}(120 \pi t) \text{ V}$$

$$V_2 = Q/C_2 = (6.48 \cdot 10^{-8} / 9 \cdot 10^{-8}) \text{ sen}(120 \pi t) = 0.72 \text{ sen}(120 \pi t) \text{ V}$$

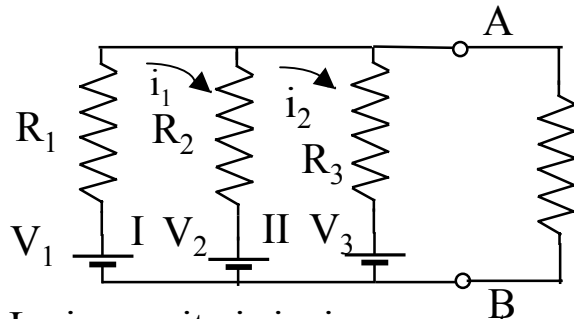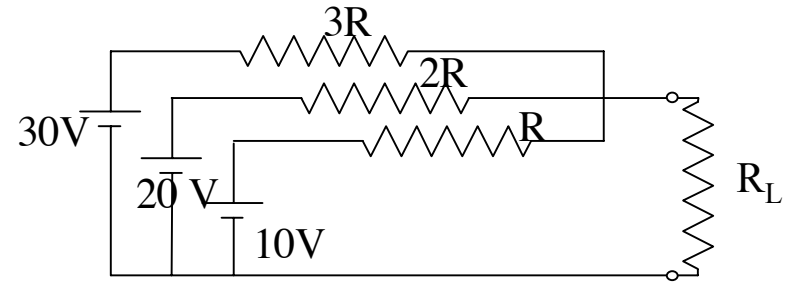4) Dato il circuito in continua in figura, determinare:

- la tensione ai capi del carico;
- trovare la relazione tra R_L e R_{eq} che massimizza la potenza fornita al carico;
se $R_L = 40 \Omega$, quanto deve essere il valore di R ?



a) Per trovare la tensione ai capi del carico (tra A e B), supponiamo il carico R_L staccato e quindi la tensione equivalente V_T dovuta alle due maglie si trova dalle equazioni:

$$\begin{aligned} \text{I maglia} \quad V_1 - V_2 &= R_1 i_1 - R_2 i_2 = V_1 - V_2 \\ \text{II maglia} \quad V_2 - V_3 &= (i_2 - i_1) R_2 + i_2 R_3 \end{aligned} \quad \begin{cases} (R_1 + R_2) i_1 - R_2 i_2 = V_1 - V_2 \\ -R_2 i_1 + (R_2 + R_3) i_2 = V_2 - V_3 \end{cases}$$

Le incognite i_1, i_2 si possono trovare dal calcolo dei determinanti:

$$i_1 = \frac{\begin{vmatrix} V_1 - V_2 & -R_2 \\ V_2 - V_3 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}} = \frac{(V_1 - V_2)(R_2 + R_3) + (V_2 - V_3)R_2}{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3) - R_2^2} = \frac{V_1 R_2 - V_2 R_2 + V_1 R_3 - V_2 R_3 + V_2 R_2 - V_3 R_2}{R_1 R_2 + R_2^2 + R_2 R_3 + R_1 R_3 - R_2^2}$$

$$i_2 = \frac{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & V_1 - V_2 \\ -R_2 & V_2 - V_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}} = \frac{(V_2 - V_3)(R_1 + R_2) + (V_1 - V_2)R_2}{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3) - R_2^2} = \frac{V_2 R_1 - V_3 R_1 + V_2 R_2 - V_3 R_2 + V_1 R_2 - V_2 R_2}{R_1 R_2 + R_2^2 + R_2 R_3 + R_1 R_3 - R_2^2}$$


$$i_1 = \frac{(V_1 - V_2)R_3 + (V_1 - V_3)R_2}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}$$

$$i_2 = \frac{(V_1 - V_3)R_2 + (V_2 - V_3)R_1}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}$$

$$V_T = V_3 + i_2 R_3$$

$$V_T = V_3 + i_2 R_3 = V_3 + \frac{(V_1 - V_3)R_2 + (V_2 - V_3)R_1}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3} R_3 = \frac{V_3 R_1 R_2 + V_3 R_2 R_3 + V_3 R_3 R_1 + V_1 R_2 R_3 - V_3 R_2 R_3 + V_2 R_1 R_3 - V_3 R_1 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}$$

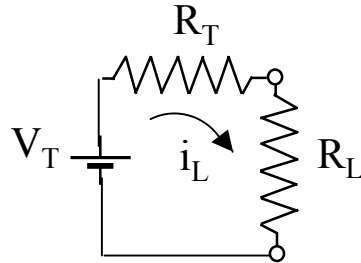ricordando che $R_1=3R$, $R_2=2R$, $R_3=R$



$$V_T = \frac{V_3 R_1 R_2 + V_1 R_2 R_3 + V_2 R_1 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3} = \frac{2R^2 V_1 + 3R^2 V_2 + 6R^2 V_3}{6R^2 + 2R^2 + 3R^2} = \frac{180}{11} V = 16.4 V$$

$$R_T = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3} = \frac{3R \cdot 2R \cdot R}{6R^2 + 2R^2 + 3R^2} = \frac{6}{11} R$$

$$i_L = \frac{V_T}{R_T + R_L} \quad V_L = i_L R_L = \frac{V_T}{R_T + R_L} R_L$$

Potenza fornita al carico:

$$P = i_L^2 R_L = \frac{V_T^2}{(R_T + R_L)^2} R_L$$

Per un dato circuito, V_T, R_T sono fissati, quindi P varia con R_L ; per massimizzare la potenza si calcola dP/dR_L

$$\frac{dP}{dR_L} = V_T^2 \left[\frac{1}{(R_L + R_T)^2} + \frac{R_L(-2)}{(R_L + R_T)^3} \right] = V_T^2 \frac{R_T - R_L}{(R_L + R_T)^3} = 0 \quad \longrightarrow \quad R_T = R_L \quad \frac{d^2 P}{dR_L^2} (R_T = R_L) = \frac{V_T^2}{(2R_L)^2} (-2R_T) < 0 \quad \text{max}$$

$$\text{Se } R_L = 40 \, \Omega \quad R_T = R_L \quad \longrightarrow \quad R = (11/6)40 \, \Omega = 73 \, \Omega \quad V_L = 8.2 \, V$$