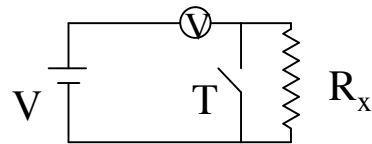


# Esercizi

1) Si misura una resistenza  $R_x = 9\text{M}\Omega$  con un multimetro digitale a 3 1/2 cifre, usato come voltmetro. Leggendo le tensioni  $V_0$ ,  $v$  a tasto chiuso e aperto rispettivamente si ricava la misura di  $R_x$ . Trovare l'errore percentuale su  $R_x$  sapendo che il generatore di tensione  $V = 18\text{ V}$  ha resistenza interna (non indicata in figura) trascurabile e che il voltmetro ha resistenza interna  $R_v = (10 \pm 0.1)\text{ M}\Omega$  e un errore di taratura di  $0.5\% + 1$  digit.

Soluzione:

Tasto chiuso:  $R_x$  cortocircuitata  $\rightarrow V_0 = V = 18\text{ V}$



Tasto aperto:

$$V = v + R_x i_v = v + R_x \frac{v}{R_v}, \quad v = \frac{R_x}{R_x + R_v} V = 9.47\text{ V} \rightarrow R_x = R_v \left( \frac{V}{v} - 1 \right) = 9.007\text{ M}\Omega$$

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{\Delta R_v}{R_v} + \frac{V}{|V - v|} \left( \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta v}{v} \right) \quad \Delta v = 0.047 + 0.01 = 0.057\text{ V} \quad \frac{\Delta v}{v} = \frac{0.057}{9.47} = 0.006$$

$$\Delta V = 0.09 + 0.01 = 0.1\text{ V} \quad \frac{\Delta V}{V} = 0.0055 \quad \frac{\Delta R_x}{R_x} = 0.01 + \frac{18}{|18 - 9.47|} (0.0055 + 0.006) = 0.034$$

- 2) Nel circuito in figura il tasto T e' inizialmente chiuso e viene aperto al tempo  $t=0$ . Determinare la tensione ai capi del condensatore C dopo l'apertura a  $t=0$  del tasto T.


Trovare il valore della tensione dopo 50 ms.

Dati :  $V_1=8$  V,  $V_2=2$  V,  $R=10$  K $\Omega$ ,  $C=2\mu$ F.

Soluzione:

$$v_C(0)=V_2=2$$
 V


$$i_c(t) = C \frac{d}{dt} v_C(t)$$

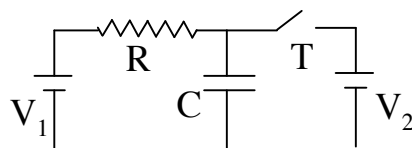

Dopo l'apertura di T si ha l'equazione:

$$i_c R + v_C(t) = V_1$$

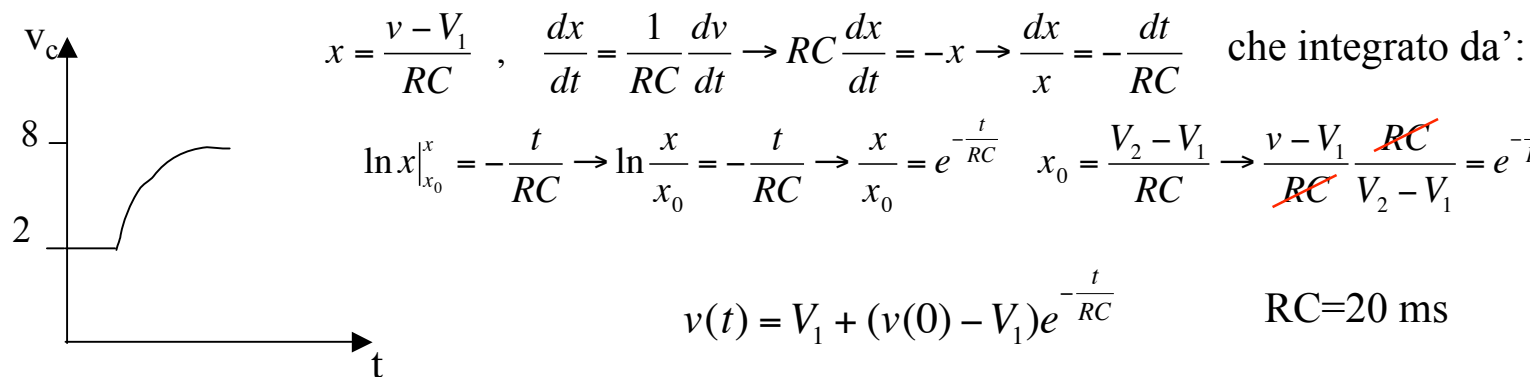
$$RC \frac{d}{dt} v_C(t) + v_C(t) = V_1 \quad \frac{dv}{dt} = \frac{-v + V_1}{RC} \quad , \quad \frac{dv}{dt} = -\frac{v - V_1}{RC} \quad , \quad \frac{dv}{\frac{v - V_1}{RC}} = -dt$$



$$V(0.05 \text{ s}) = 8 \text{ V} + (2 \text{ V} - 8 \text{ V}) \exp(-0.05 \text{ s} / 0.02 \text{ s}) = 7.5 \text{ V}$$

3) Determinare la tensione  $v_0(t)$  tra le due induttanze del circuito in figura.

Dati:  $v(t)=|v| \cos(\omega t+\pi/2)$ ,  $R=8\Omega$ ,  $C=1/12 \text{ F}$ ,  $L_1=2 \text{ H}$ ,  $L_2=4 \text{ H}$ ,  $|v|=5 \text{ V}$ ,  $\omega=5 \text{ rad/s}$

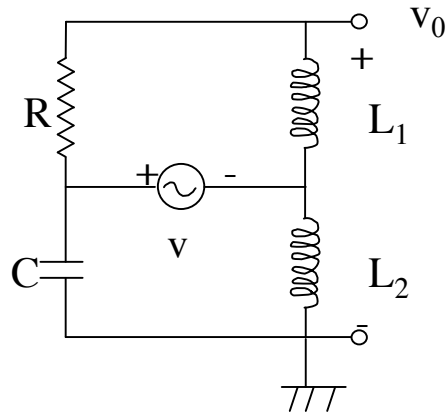

$$v_0 = \frac{v}{R + Z_{L_1}} Z_{L_1} - \frac{v}{Z_c + Z_{L_2}} Z_{L_2}$$

$$\frac{1}{1 + \frac{Z_c}{Z_{L_2}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C j\omega L_2}} = \frac{\omega^2 L_2 C}{\omega^2 L_2 C - 1}$$

$$\frac{1}{1 + \frac{R}{Z_{L_1}}} = \frac{1}{1 + \frac{R}{j\omega L_1}} = \frac{\omega L_1}{\omega L_1 - jR}$$

$$v_0 = v \frac{\omega L_1}{\omega L_1 - jR} - v \frac{\omega^2 L_2 C}{\omega^2 L_2 C - 1} = v \frac{\omega L_1 (\omega^2 L_2 C - 1) - \omega^2 L_2 C (\omega L_1 - jR)}{(\omega^2 L_2 C - 1)(\omega L_1 - jR)} = v \frac{\omega^3 L_1 L_2 C - \omega L_1 - \omega^3 L_1 L_2 C + j\omega^2 L_2 RC}{(\omega^2 L_2 C - 1)(\omega L_1 - jR)} =$$



$$= v \frac{-\omega L_1 + j\omega^2 L_2 RC}{(\omega^2 L_2 C - 1)(\omega L_1 - jR)}$$

$$|v_0| = |v| \sqrt{\frac{\omega^2 L_1^2 + (\omega^2 L_2 RC)^2}{(\omega^2 L_2 C - 1)^2 (\omega^2 L_1^2 + R^2)}} = 3.6V$$

$$\varphi_{v_0} = \frac{\pi}{2} + \arctg\left(-\frac{\omega^2 L_2 RC}{\omega L_1}\right) - \arctg\left(-\frac{R}{\omega L_1}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctg\left(\frac{\omega^2 L_2 RC}{\omega L_1}\right) + \arctg\left(\frac{R}{\omega L_1}\right) = 90 - 81.47 + 38.66 = 47.19^\circ$$

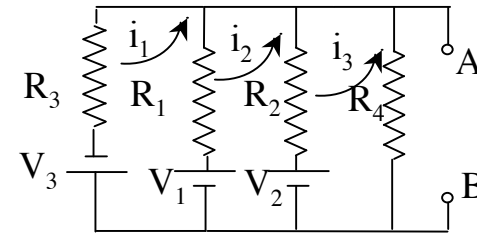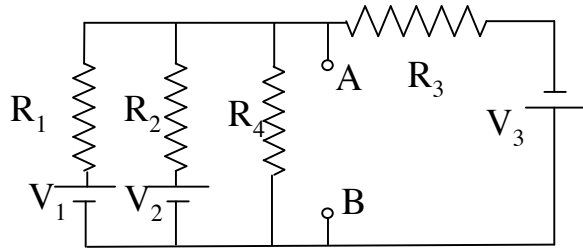1) Dato il circuito in corrente continua in figura, determinare la tensione  $V_{BA}$ .

Dati:  $V_1=V_2=10\text{ V}$ ,  $R_1=R_2=1\text{ K}\Omega$ ,  $R_3=2\text{K}\Omega$ ,  $R_4=4\text{K}\Omega$ ,  $V_3=15\text{V}$



$$\begin{cases} V_1 + V_3 = i_1 R_3 + (i_1 - i_2) R_1 \\ V_2 - V_1 = (i_2 - i_3) R_2 + (i_2 - i_1) R_1 \\ -V_2 = i_3 R_4 + (i_3 - i_2) R_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_1 + V_3 = (R_3 + R_1) i_1 - R_1 i_2 \\ V_2 - V_1 = -R_1 i_1 + (R_1 + R_2) i_2 - R_2 i_3 \\ -V_2 = -R_2 i_2 + (R_4 + R_2) i_3 \end{cases}$$

$$i_3 = \frac{\begin{vmatrix} R_3 + R_1 & -R_1 & V_1 + V_3 \\ -R_1 & R_1 + R_2 & V_2 - V_1 \\ 0 & -R_2 & -V_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_3 + R_1 & -R_1 & 0 \\ -R_1 & R_1 + R_2 & -R_2 \\ 0 & -R_2 & R_4 + R_2 \end{vmatrix}} = \frac{(R_3 + R_1) \begin{vmatrix} R_1 + R_2 & V_2 - V_1 \\ -R_2 & -V_2 \end{vmatrix} + R_1 \begin{vmatrix} -R_1 & V_1 + V_3 \\ -R_2 & -V_2 \end{vmatrix}}{(R_3 + R_1) \begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_4 + R_2 \end{vmatrix} + R_1 \begin{vmatrix} -R_1 & 0 \\ -R_2 & R_4 + R_2 \end{vmatrix}} = \frac{(R_1 + R_3)[-V_2(R_1 + R_2) + R_2(V_2 - V_1)] + R_1[R_1 V_2 + R_2(V_1 + V_3)]}{(R_1 + R_3)[(R_1 + R_2)(R_2 + R_4) - R_2^2] - R_1^2(R_2 + R_4)}$$

$$i_3 = \frac{V_3 R_1 R_2 - V_1 R_2 R_3 - V_2 R_3 R_1}{R_1 R_2 (R_3 + R_4) + R_3 R_4 (R_1 + R_2)} = -1.14 \text{ mA}$$

$$v_{BA} = i_3 R_4 = -4.56 \text{ V}$$


Dato il circuito in figura che si trova a regime da molto tempo, determinare la potenza media (in un periodo) fornita ad R ed L.

Dati:  $v_s = 20 \cos(100t - 15^\circ)$  V,  $R = 25 \Omega$ ,  $L = 120$  mH.  $v_0 = 20$  V,  $\omega = 100$  rad s<sup>-1</sup>,  $\phi_v = -15^\circ$ .

$$i(t) = \frac{v_s}{R + j\omega L} \quad i_m = \frac{v_0}{\sqrt{R^2 + \omega L^2}} = \frac{20}{\sqrt{625 + 10^4 \cdot 1.44 \cdot 10^{-2}}} = 721 \text{ mA}$$

$$\phi_i = \phi_v - \arctg \omega L / R = -15^\circ - 26^\circ = -41^\circ$$
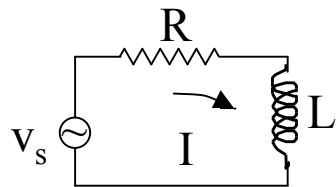
$$i(t) = 721 \cos(100t - 41^\circ) \text{ mA}$$



$$v_L = \frac{v_s j\omega L}{R + j\omega L} = i j\omega L = 8.6 \cos(100t + 49^\circ) \text{ V}$$

$$\phi_{vL} = 90^\circ - 41^\circ = 49^\circ \quad v_R = i R = 18 \cos(100t - 41^\circ) \text{ V}$$

la potenza media e'  $P = (1/2) I_m V_m \cos(\phi_v - \phi_i)$

$$P_R = \frac{18 \cdot 0.721}{2} \cos(-41^\circ - (-41^\circ)) = \frac{18 \cdot 0.721}{2} = 6.5 \text{ W}$$


$$P_L = \frac{8.6 \cdot 0.721}{2} \cos(49^\circ - (-41^\circ)) = 0 \text{ W}$$

la tensione su L e' in anticipo di  $90^\circ$  rispetto ad I.

Nel circuito in figura determinare la corrente nell'induttanza dopo la chiusura del tasto T.  
Quanto tempo occorre perche' la corrente nell'induttanza raggiunga il valore  $i_L=2 \text{ mA}$ ?

Dati:  $I_0=4 \text{ mA}$ ,  $R=100 \Omega$ ,  $L=5 \text{ mH}$
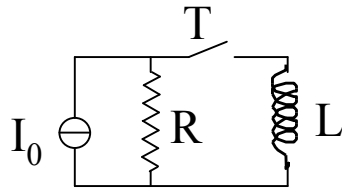
$$i_L(0)=0 \quad v_L=L di/dt \quad \text{in N e': } I_0=v_L/R+i(t)$$



$$I_0 = \frac{L}{R} \frac{di(t)}{dt} + i(t) \quad \frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L} i(t) = \frac{R}{L} I_0$$

$$\frac{d}{dt}x(t) + \frac{x(t)}{\tau} = k \quad \frac{dx}{dt} = \frac{k\tau - x}{\tau} \quad \frac{dx}{k\tau - x} = -\frac{dt}{\tau}$$

che integrata da':  $x(t)=k\tau+A \exp(-t/\tau)$ ,  $x(0)=k\tau+A$   $x(t)=k\tau+[x(0)-k\tau]e^{-t/\tau}$

passando ad  $i(t)$  e':

$$i(t)=I_0+(i(0)-I_0)e^{-(R/L)t} \quad i(t)=4-4e^{-t/50} \text{ mA con } t \text{ in } \mu\text{s}.$$

$$\tau=L/R=50 \mu\text{s}$$

per trovare  $t$  per cui  $i=2 \text{ mA}$  si pone  $i(t)=2 \text{ mA}$

$$2=4-4e^{-t/50} \text{ mA} \quad t= -50 \ln[(2-4)/(-4)]=34.7 \mu\text{s}$$

