
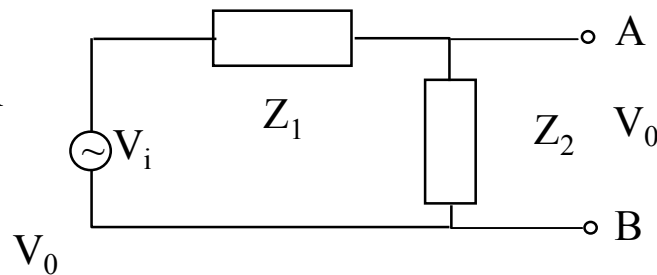


# Esercizi

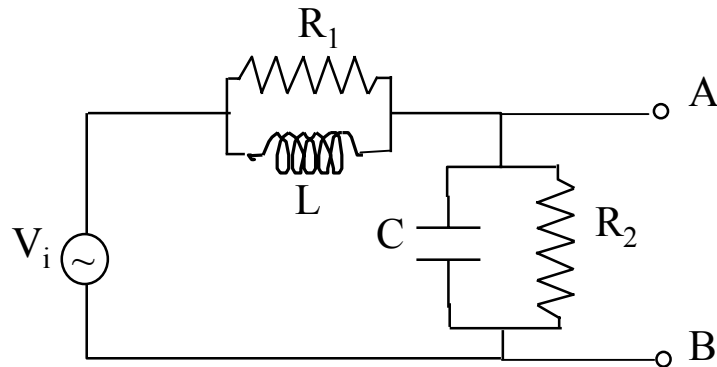1) Il circuito in figura è alimentato da un generatore di fem alternata  $V_i = v_i \cos \omega t$ . Corrispondentemente, ai capi del parallelo formato da C ed  $R_2$  sarà presente una ddp  $V_0$  esprimibile come  $V_0 = v_0 \cos(\omega t + \varphi)$ .

Si calcolino, sulla base degli elementi del circuito dato, i valori dei parametri  $v_0$  e  $\varphi$ .

Dati:  $v_i = 1 \text{ V}$ ,  $\omega = 2\pi \cdot 10^3 \text{ rad s}^{-1}$ ,  $R_1 = 1 \text{ K}\Omega$ ,  $R_2 = 500 \Omega$ ,  $L = 100 \text{ mH}$ ,  $C = 1 \mu\text{F}$ .



$$V_0 = \frac{V_i}{Z_1 + Z_2} Z_2 = \frac{V_i}{\frac{Z_1}{Z_2} + 1}$$

$$\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{R_2} + j\omega C$$

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{R_1 + j\omega L}{j\omega R_1 L}$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} + 1 = \frac{j\omega R_1 L}{R_1 + j\omega L} \left( \frac{1}{R_2} + j\omega C \right) + 1 = \frac{j\omega L \frac{R_1}{R_2} - \omega^2 L C R_1 + R_1 + j\omega L}{R_1 + j\omega L} = \frac{R_1(1 - \omega^2 LC) + j\omega L(1 + \frac{R_1}{R_2})}{R_1 + j\omega L}$$


$$V_0 = V_i \frac{R_1 + j\omega L}{R_1(1 - \omega^2 LC) + j\omega L(1 + \frac{R_1}{R_2})}$$

$$\left| \frac{a + jb}{c + jd} \right| = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{c^2 + d^2}} \quad \varphi = \arctg \frac{b}{a} - \arctg \frac{d}{c}$$

$$v_0 = v_i \sqrt{\frac{R_1^2 + \omega^2 L^2}{R_1^2(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 L^2(1 + \frac{R_1}{R_2})^2}} = 338 \text{ mV}$$

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L}{R_1} - \arctg \frac{\omega L(1 + \frac{R_1}{R_2})}{R_1(1 - \omega^2 LC)} = 64.78^\circ = 1.13 \text{ rad}$$

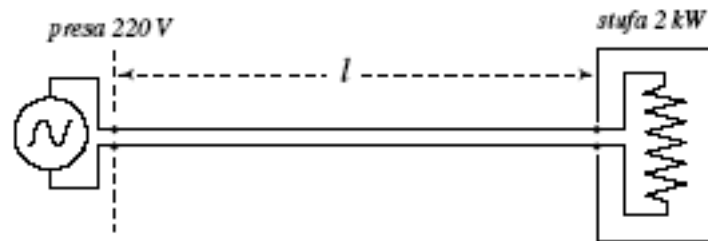2) Si dispone di una stufa elettrica di potenza nominale pari a 2kW, schematizzabile come una resistenza di valore tale che se si applica ad essa una tensione con  $V_{eff}=220\text{ V}$  (la tensione di rete) si ottiene una dissipazione di 2 kW. Si vuol far funzionare la stufa ad una distanza  $l=10\text{ m}$  dalla presa di corrente e si desidera che sul cavo di collegamento sia dissipata una potenza  $<0.1\%$  di quella dissipata dalla stufa. Si determini la sezione minima del cavo in rame ( $\rho_{Cu}=1.7\cdot 10^{-6}\text{ }\Omega\text{ cm}$ ) che si deve usare per ottenere il risultato voluto.



Soluzione:

Il cavo di collegamento e' composto da due fili lunghi 10m ciascuno su cui si vuole  $P_c < 0.1\% \cdot 2\text{ kW} = 2\text{ W}$



$$R_c = \rho_{Cu} \frac{2l}{S} \quad P_c = I_{eff}^2 R_c \text{ e da } P_c < 2\text{ W} \rightarrow I_{eff}^2 R_c < 2\text{ W} \quad R_c < \frac{P_c}{I_{eff}^2}$$

$$\rho_{Cu} \frac{2l}{S} < \frac{P_c}{I_{eff}^2} \rightarrow S > S_0 = I_{eff}^2 \rho_{Cu} \frac{2l}{P_c} \quad \text{Per la stufa e' } \bar{W} = V_{eff} I_{eff} \rightarrow I_{eff} = \frac{\bar{W}}{V_{eff}} = \frac{2 \cdot 10^3 \text{ W}}{220\text{ V}} = 9.09\text{ A}$$

La corrente nel cavo e' la stessa  $I_{eff}$ ,  $S_0 = I_{eff}^2 \rho_{Cu} \frac{2l}{P_c} = (9.09\text{ A})^2 (1.7 \cdot 10^{-6} \Omega\text{ cm}) \frac{2 \cdot 10^3 \text{ cm}}{2\text{ W}} = 0.1405 \text{ cm}^2 = 14.05 \text{ mm}^2$

$$r_{filo} = \left( \frac{S_0}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} = 2\text{ mm} \quad \phi_{filo} = 4\text{ mm} \quad S > 14 \text{ mm}^2$$

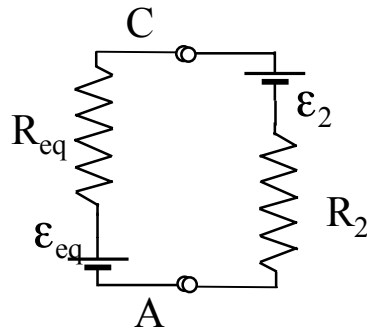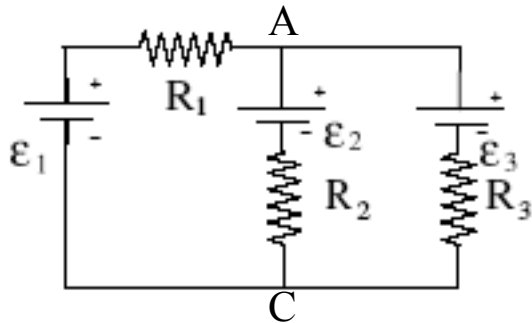
3) Dato il circuito in figura, calcolare la ddp ai capi della resistenza  $R_2$ .



Se  $\varepsilon_2 = \varepsilon_3$ ,  $R_2 = R_3$

Dati numerici:  $\varepsilon_1 = 10 \text{ V}$ ,  $\varepsilon_2 = 7 \text{ V}$ ,  $\varepsilon_3 = 7 \text{ V}$ ,  $R_1 = 5 \Omega$ ,  $R_2 = 10 \Omega$ ,  $R_3 = 10 \Omega$

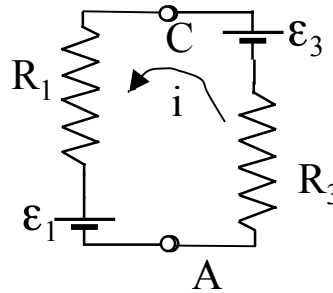Circuito equivalente tra A e C:  $V_{AC} = \varepsilon_1 + iR_1$   $i = \frac{\varepsilon_3 - \varepsilon_1}{R_1 + R_3}$




$$V_{AC} = \varepsilon_1 + R_1 \frac{\varepsilon_3 - \varepsilon_1}{R_1 + R_3} = \frac{\cancel{\varepsilon_1 R_1} + \varepsilon_1 R_3 + \varepsilon_3 R_1 - \cancel{\varepsilon_1 R_1}}{R_1 + R_3}$$

$$V_{AC} = \varepsilon_{eq} = \frac{\varepsilon_1 R_3 + \varepsilon_3 R_1}{R_1 + R_3} \quad R_{eq} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}$$

$$V_{R_2} = \frac{V_{eq} - \varepsilon_2}{R_{eq} + R_2} R_2 = \frac{\frac{\varepsilon_1 R_3 + \varepsilon_3 R_1}{R_1 + R_3} - \varepsilon_2}{\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + R_2} R_2 = \frac{\varepsilon_1 R_3 + \varepsilon_3 R_1 - \varepsilon_2 (R_1 + R_3)}{R_1 R_3 + R_2 (R_1 + R_3)} R_2$$
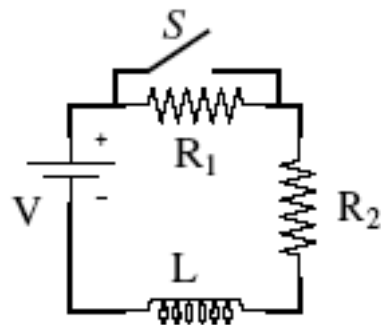
$$V_{R_2} = \frac{\varepsilon_1 R_2 + \varepsilon_2 R_1 - \varepsilon_2 (R_1 + R_2)}{R_1 R_2 + R_2 (R_1 + R_2)} R_2 = \frac{\varepsilon_1 R_2 - \varepsilon_2 R_2}{2 R_1 R_2 + R_2^2} R_2 = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{1 + 2 \frac{R_1}{R_2}} = \frac{3}{2} V$$



4) Il circuito mostrato e' in funzione da un tempo sufficiente da aver raggiunto una condizione praticamente stazionari, con l'interruttore S aperto. Ad un certo Istante l'interruttore viene chiuso, cortocircuitando istantaneamente la resistenza  $R_1$ . Si determini e si risolva l'equazione del circuito in queste nuove condizioni. Si tracci un grafico qualitativo dell'andamento della corrente nel circuito, calcolandone il nuovo valore di regime e dopo quanto tempo dalla chiusura di S la corrente arriva al valore di regime  $\pm 1\%$ .

Dati numerici:  $V=5\text{ V}$ ,  $R_1=100\ \Omega$ ,  $R_2=150\ \Omega$ ,  $L=200\text{ mH}$

Equazione del circuito  $R_1 I + R_2 I = V - L \frac{dI}{dt}$   $(R_1 + R_2)I + L \frac{dI}{dt} = V$   $I + \frac{L}{R_1 + R_2} \frac{dI}{dt} = \frac{V}{R_1 + R_2}$

ponendo  $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2}$   $I_m = \frac{V}{R_1 + R_2}$  si ha :  $I + \tau \frac{dI}{dt} = I_m$   $I - I_m = -\tau \frac{dI}{dt}$   $\frac{dI}{I - I_m} = -\frac{dt}{\tau}$

integrando e':  $\ln(I - I_m) = -\frac{t}{\tau} + \text{cost} \rightarrow I(t) = I_m (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

con S aperto la corrente raggiunge il valore asintotico  $I_m = \frac{V}{R_1 + R_2} = 20\text{ mA}$   $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2} = 0.8\text{ ms}$

Quando si chiude S si cortocircuita  $R_1$ . A regime scorrera' una corrente

$$I'_m = \frac{V}{R_2} = 33\text{ mA} > I_m \quad \tau' = \frac{L}{R_2} = 1.3\text{ ms}$$

L'equazione del circuito e' adesso:

$$R_2 I + L \frac{dI}{dt} = V \quad I + \frac{L}{R_2} \frac{dI}{dt} = \frac{V}{R_2}$$

sviluppando e integrando come prima si ha:

$$\ln(I - I'_m) = -\frac{t}{\frac{L}{R_2}} + \cos t \quad I - I'_m = e^{-\left(\frac{t}{\tau} + \cos t\right)}$$

ma ora e'  $I(0)=I_m$

$$I(0) = I'_m + e^{\cos t} = I_m \rightarrow e^{\cos t} = I_m - I'_m \quad I - I'_m = (I_m - I'_m) e^{-\frac{t}{\tau'}}$$

$$I(t) = I_m e^{-\frac{t}{\tau'}} + I'_m (1 - e^{-\frac{t}{\tau'}})$$

Si chiede di trovare  $t=t^*$  per cui  $I(t^*)=0.99 I_m$

$$I_m e^{-\frac{t^*}{\tau'}} + I'_m (1 - e^{-\frac{t^*}{\tau'}}) = 0.99 I'_m$$

$$(I_m - I'_m) e^{-\frac{t^*}{\tau'}} = (0.99 - 1) I'_m \quad e^{-\frac{t^*}{\tau'}} = \frac{0.01 I'_m}{I'_m - I_m} \quad -\frac{t^*}{\tau'} = \ln \frac{0.01}{1 - \frac{I'_m}{I_m}} = \ln \frac{0.01}{1 - \frac{V}{R_1 + R_2} \frac{R_2}{V}} = \ln(0.01 \frac{R_1 + R_2}{R_1})$$

$$t^* = -\frac{L}{R_2} \ln(0.01 \frac{R_1 + R_2}{R_1}) = 4.9 ms \quad 3\tau'$$

