

Analisi reti lineari

Risolvere una rete vuol dire trovare le correnti circolanti, una volta nota la configurazione topologica della stessa rete e le caratteristiche degli elementi passivi (R) e attivi (gen).

Metodo **analisi per maglie**:

- 1) Si individuano i percorsi chiusi (maglie) realizzati con i rami della rete con le condizioni:
 - ogni ramo in almeno una delle maglie scelte
 - maglie scelte tali che le loro equazioni siano indipendenti (ogni maglia con almeno un ramo non compreso in altre maglie)

$$\text{n. maglie indipendenti} = \text{Rami} - \text{nodi} + 1$$

- 2) Si assegna un verso positivo di I ad ogni maglia
- 3) Si applicano le leggi di Kirchhoff di maglie e nodi
- 4) Si ricavano le correnti (una per maglia) e quindi le correnti per ogni ramo; se la corrente di maglia è negativa il suo verso è opposto a quello scelto come positivo

La linearità delle leggi di Kirchhoff implica correnti funzioni lineari delle fem --->


La corrente che passa in un ramo di una rete può essere espressa come \sum di correnti che circolerebbero se ogni fem operasse singolarmente (**Principio di sovrapposizione**)

Esempio analisi circuito

Si hanno due generatori di fem in || che alimentano un carico R

Trovare d.d.p. ai capi A,B del carico.

Si hanno due maglie 1,2

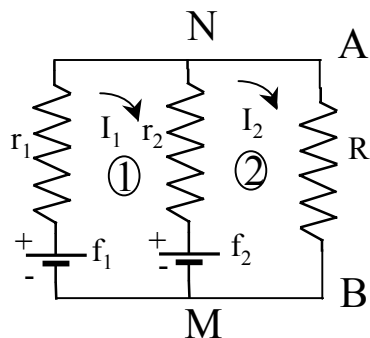

$$\text{n. eq. indipendenti} = \text{rami} - \text{nodi} + 1 = 3 - 2 + 1 = 2$$

1^a maglia
al nodo N è

$$f_1 - f_2 = I_1 r_1 + (I_1 - I_2) r_2$$

$$I_1 - I_2 = I_3$$

$$I_1 - I_2 = I_3$$

2^a maglia

$$f_2 = -(I_1 - I_2) r_2 + I_2 R$$

$$\begin{cases} I_1(r_1 + r_2) - I_2 r_2 = f_1 - f_2 \\ -I_1 r_2 + I_2(R + r_2) = f_2 \end{cases}$$

Sistema lineare di 2 equazioni di incognite I_1, I_2

Si deve trovare $V_A - V_B = I_2 R$, si ricava I_2 (Cramer)

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} r_1 + r_2 & f_1 - f_2 \\ -r_2 & f_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} r_1 + r_2 & -r_2 \\ -r_2 & R + r_2 \end{vmatrix}} = \frac{f_2(r_1 + r_2) - r_2(f_1 - f_2)}{(r_1 + r_2)(R + r_2) - r_2^2} = \frac{f_2 r_1 + r_2 f_1}{r_1 R + r_1 r_2 + R r_2 + r_2^2 - r_2^2} = \frac{f_2 r_1 + r_2 f_1}{r_1 R + r_1 r_2 + R r_2}$$


Se i due generatori sono uguali $f_1 = f_2 = f$, $r_1 = r_2 = r$ è

$$I_2 = \frac{2fr}{r^2 + 2rR} = \frac{f}{R + \frac{r}{2}}$$

Due generatori uguali in || sono equivalenti ad un generatore di stessa fem e resistenza interna $r/2$.

Per n generatori r si riduce di n volte.

Ettore Focardi

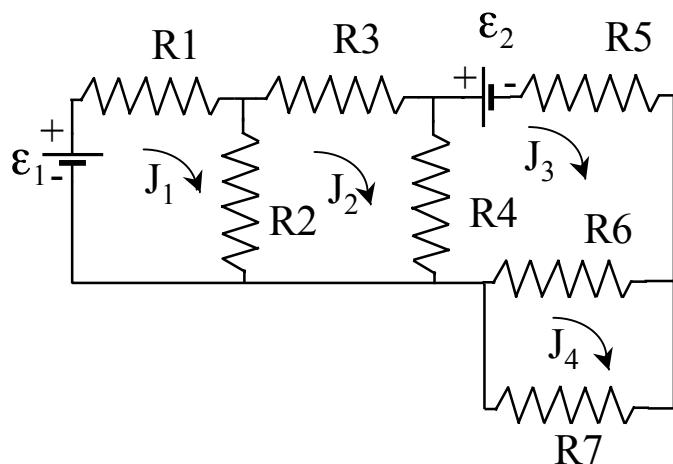

Esempio 2

J_i correnti di maglia, i_k correnti di ramo
L'applicazione del metodo delle correnti di maglia dà:

$$\begin{cases} R_1 J_1 + R_2 (J_1 - J_2) = \varepsilon_1 \\ R_3 J_2 + R_2 (J_2 - J_1) + R_4 (J_2 - J_3) = 0 \\ R_5 J_3 + R_4 (J_3 - J_2) + R_6 (J_3 - J_4) = -\varepsilon_2 \\ R_6 (J_4 - J_3) + R_7 J_4 = 0 \end{cases}$$

al sistema si associa la **matrice simmetrica**

$$\begin{cases} (R_1 + R_2) J_1 - R_2 J_2 = \varepsilon_1 \\ -R_2 J_1 + (R_2 + R_3 + R_4) J_2 - R_4 J_3 = 0 \\ -R_4 J_2 + (R_4 + R_5 + R_6) J_3 - R_6 J_4 = -\varepsilon_2 \\ -R_6 J_3 + (R_6 + R_7) J_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & 0 & 0 \\ -R_2 & R_2 + R_3 + R_4 & -R_4 & 0 \\ 0 & -R_4 & R_4 + R_5 + R_6 & -R_6 \\ 0 & 0 & -R_6 & R_6 + R_7 \end{pmatrix}$$

Gli elementi della matrice sono valutabili dalla ispezione del circuito:

Elementi diagonali **a_{kk} resistenza totale maglia k-esima**, **$a_{kl} = a_{lk}$ ($k \neq l$) R comune alle maglie con segno -** con una sola ε_k , è:

$$J_k = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1,k-1} & \varepsilon_1 & \dots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,k-1} & \varepsilon_n & \dots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}}{\text{Det}(a_{kl})} = \frac{\varepsilon_1 \text{Det} M_{1k}}{\text{Det}(a_{kl})} (-1)^{1+k} + \dots + \frac{\varepsilon_n \text{det } M_{nk}}{\text{Det}(a_{kl})} (-1)^{n+k}$$

$$J_k = \frac{\text{Det}(M_{kk})}{\text{Det}(a_{kl})} \varepsilon_k = \frac{\varepsilon_k}{R_T}$$


M_{lk} minore rispetto a_{lk} , ε_j somma delle fem della maglia j-esima

Inverso della resistenza equivalente a tutto il circuito, vista da ε_k



Applicazione Principio di sovrapposizione

Impariamo a valutare la corrente nei rami in modo da evitare il ricorso all'algebra matriciale e di usare la sostituzione di gruppi di resistenze con la resistenza equivalente. Metodo più usato.


Si voglia calcolare la corrente i_3 .

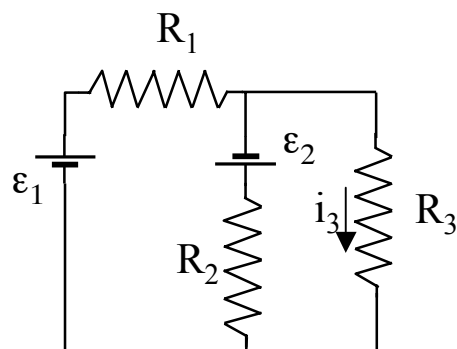

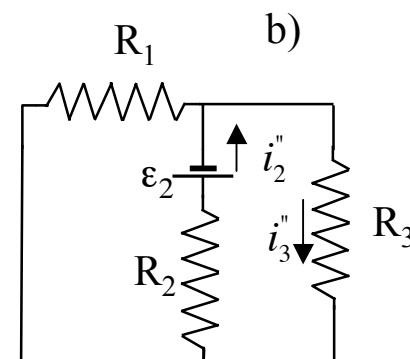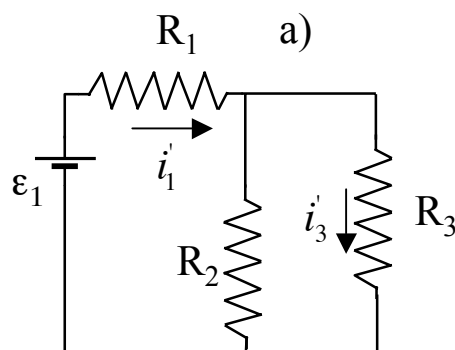I contributi alla corrente in R_3 sono calcolati dai due circuiti sottostanti:



Mostriamo prima questo risultato:

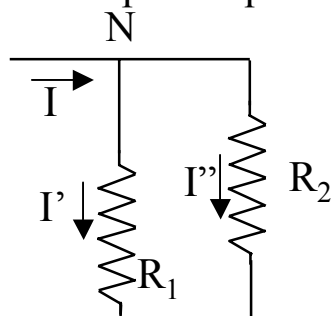

In N per la legge dei nodi è $I = I' + I''$

Per la seconda legge di Kirchhoff è $I'R_1 - I''R_2 = 0$ per cui si ha:


$$I' = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I'' = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{I'}{I''} = \frac{R_2}{R_1}$$

La corrente si divide nei due rami in maniera inversamente proporzionale alla resistenza dei rami

Applicazione P S (continua)

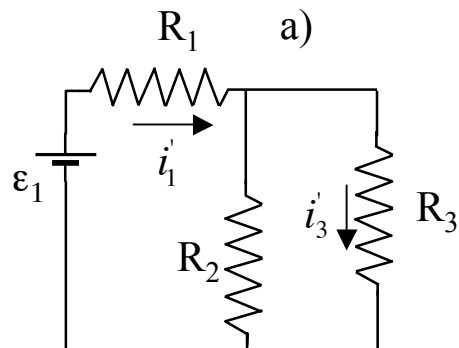

Se fosse nota i'_1 si potrebbe determinare i'_3


$$i'_3 = i'_1 \frac{R_2}{R_2 + R_3}$$

Ricorrendo alle resistenze equivalenti si trova

$$i'_1 = \frac{\varepsilon_1}{R_1 + R_2 \parallel R_3} = \frac{\varepsilon_1(R_2 + R_3)}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$


$$i'_3 = i'_2 \frac{R_1}{R_1 + R_3}$$
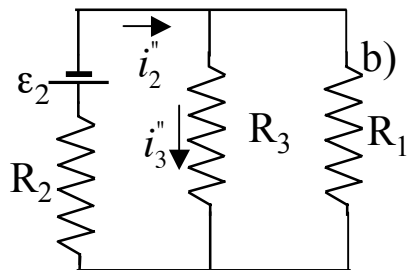
$$i''_2 = \frac{-\varepsilon_2}{R_2 + R_1 \parallel R_3} = \frac{-\varepsilon_2(R_1 + R_3)}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$



$$i_3 = i'_3 + i''_3 = \frac{\varepsilon_1(R_2 + R_3)}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} \frac{R_2}{R_2 + R_3} - \frac{\varepsilon_2(R_1 + R_3)}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} \frac{R_1}{R_1 + R_3} = \boxed{\frac{\varepsilon_1 R_2 - \varepsilon_2 R_1}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}}$$

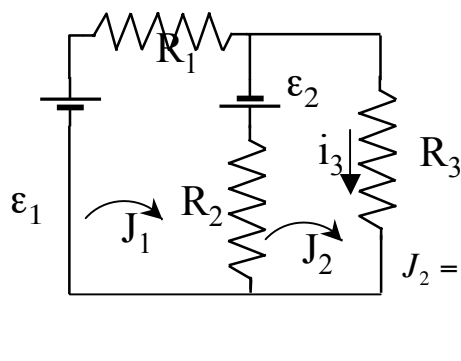Per confronto usiamo la procedura delle correnti di maglia:



$$\begin{pmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{pmatrix}$$


e quindi:

$$J_2 = i_3 = \frac{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \\ -R_2 & -\varepsilon_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}} = \frac{-\varepsilon_2(R_1 + R_2) + R_2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3) - R_2^2} = \frac{-\varepsilon_2 R_1 - \varepsilon_2 R_2 + R_2 \varepsilon_1 + R_2 \varepsilon_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3 - R_2^2} = \boxed{\frac{\varepsilon_1 R_2 - \varepsilon_2 R_1}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}}$$

La procedura con correnti di maglia è rapida perché ci sono solo due maglie

Ettore Focardi

Circuito equivalente

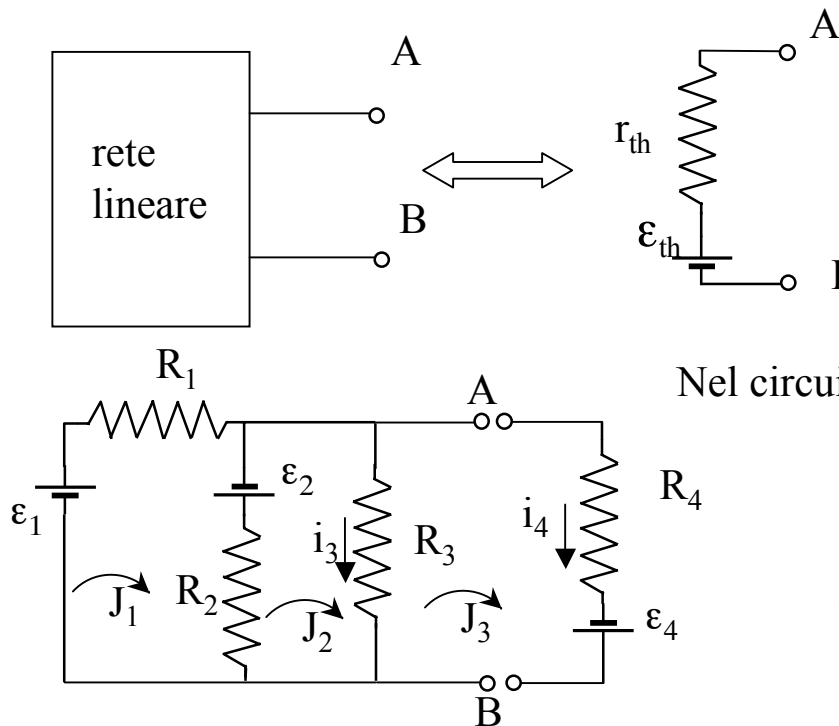

Teorema di Thevenin:

Data una rete di elementi lineari e 2 punti A,B (morsetti) della rete, rispetto a questi, essa si comporta come un unico generatore reale di fem ϵ_{th} pari a d.d.p. che si misura tra A e B quando ad A,B non è attaccato niente e di resistenza interna r_{th} pari a quella che si misura tra A e B quando ogni fem è cortocircuitata.

Nel circuito precedente supponiamo di aggiungere il ramo con ϵ_4 e R_4 .

i_4 ?

matrice


$$\begin{pmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & 0 \\ -R_2 & R_2 + R_3 & -R_3 \\ 0 & -R_3 & R_3 + R_4 \end{pmatrix}$$

$$J_3 = i_4 = \frac{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & \epsilon_1 + \epsilon_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 & -\epsilon_2 \\ 0 & -R_3 & \epsilon_4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & 0 \\ -R_2 & R_2 + R_3 & -R_3 \\ 0 & -R_3 & R_3 + R_4 \end{vmatrix}} = \frac{(\epsilon_1 + \epsilon_2) \begin{vmatrix} -R_2 & R_2 + R_3 \\ 0 & -R_3 \end{vmatrix} + \epsilon_2 \begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ 0 & -R_3 \end{vmatrix} + \epsilon_4 \begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}}{(R_1 + R_2) \begin{vmatrix} R_2 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_3 + R_4 \end{vmatrix} + R_2 \begin{vmatrix} -R_2 & 0 \\ -R_3 & R_3 + R_4 \end{vmatrix}} =$$

continua

$$= \frac{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)R_2R_3 - \varepsilon_2R_3(R_1 + R_2) + \varepsilon_4(R_1 + R_2)(R_2 + R_3) - \varepsilon_4R_2^2}{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3)(R_3 + R_4) - (R_1 + R_2)R_3^2 - (R_3 + R_4)R_2^2} = \boxed{\frac{\varepsilon_1R_2R_3 - \varepsilon_2R_1R_3 + \varepsilon_4(R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3)}{R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4 + R_1R_3R_4 + R_2R_3R_4}}$$

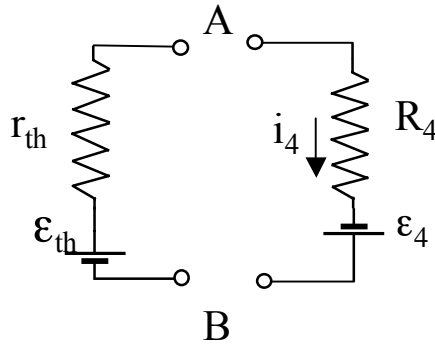Usando il **Teorema di Thevenin** si può trovare prima r_{th} e ε_{th} e poi i_4



$$i_4 = \frac{\varepsilon_{th} + \varepsilon_4}{r_{th} + R_4} \quad \varepsilon_{th} = i_3R_3 = \frac{\varepsilon_1R_2 - \varepsilon_2R_1}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3}R_3$$

$$r_{th} = R_3 \parallel R_2 \parallel R_1 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}$$

e quindi

$$i_4 = \frac{\varepsilon_{th} + \varepsilon_4}{r_{th} + R_4} = \frac{\frac{\varepsilon_1R_2 - \varepsilon_2R_1}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3}R_3 + \varepsilon_4}{\frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3} + R_4} = \frac{\varepsilon_1R_2R_3 - \varepsilon_2R_1R_3 + \varepsilon_4(R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3)}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3} \frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}{R_1R_2R_3 + R_4(R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3)}$$

$$i_4 = \boxed{\frac{\varepsilon_1R_2R_3 - \varepsilon_2R_1R_3 + \varepsilon_4(R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3)}{R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4 + R_1R_3R_4 + R_2R_3R_4}}$$